


# EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

El A.O. ideal:


Circuitos básicos lineales.

(Moodle: bloque tema 6)


# SUMADOR INVERSOR

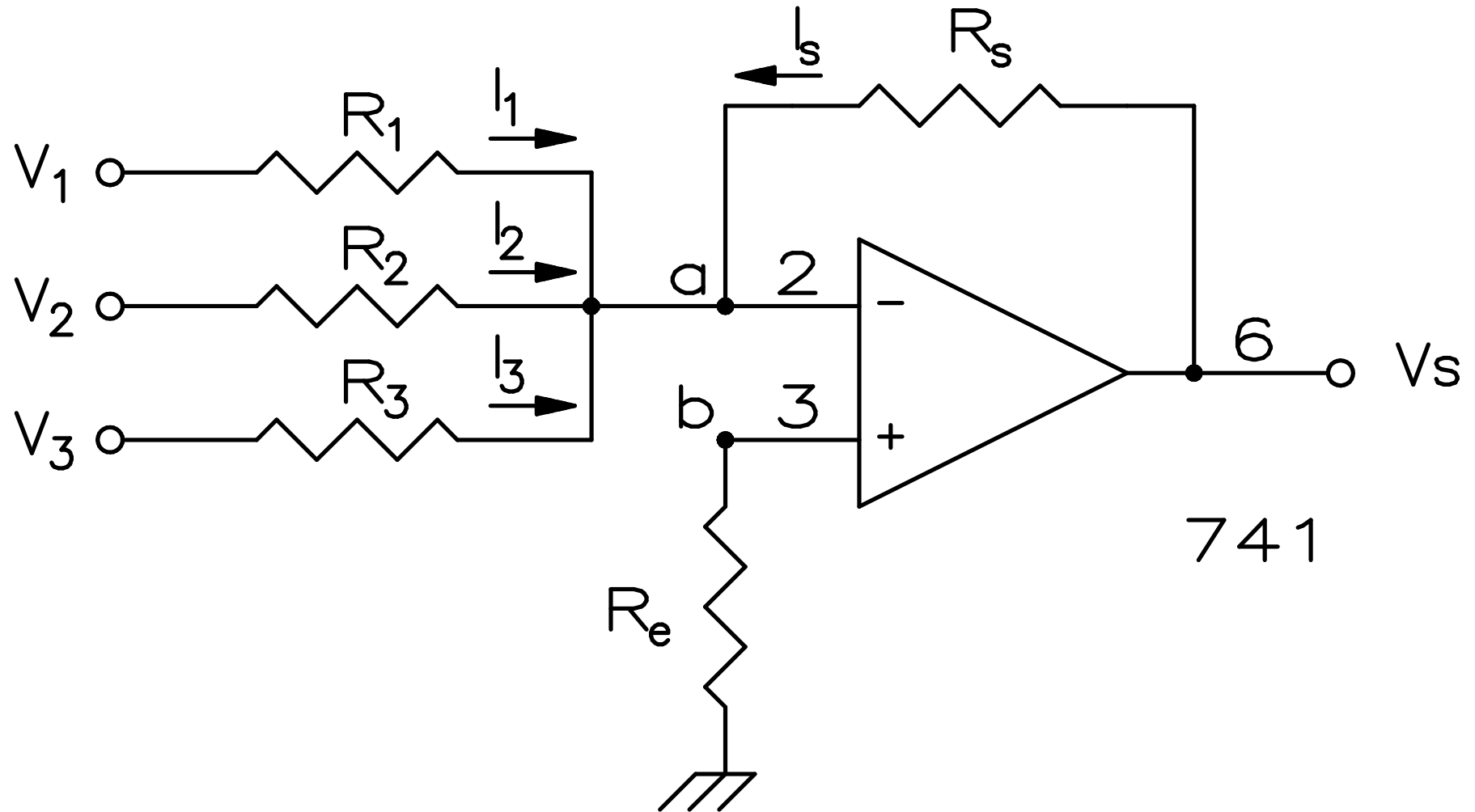


# SUMADOR NO INVERSOR

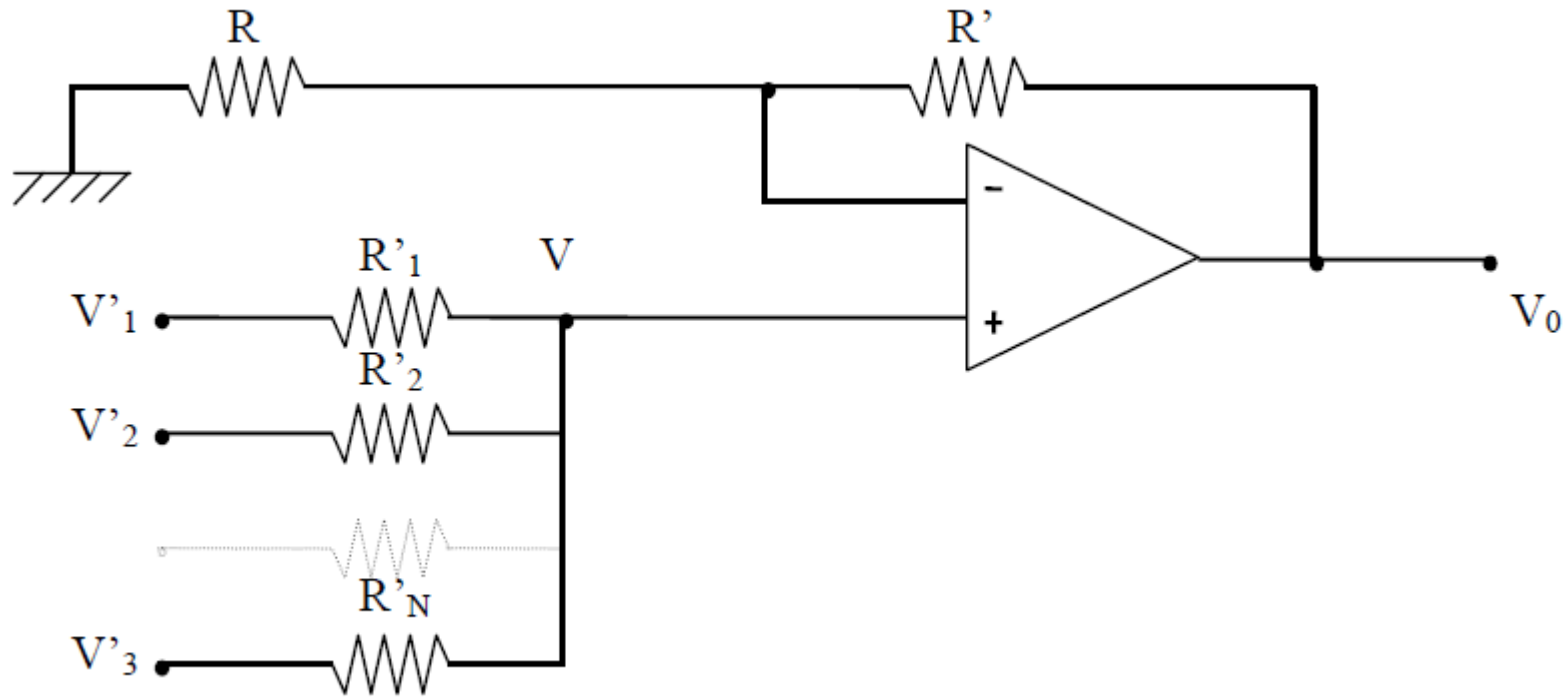


# SUMADOR NO INVERSOR

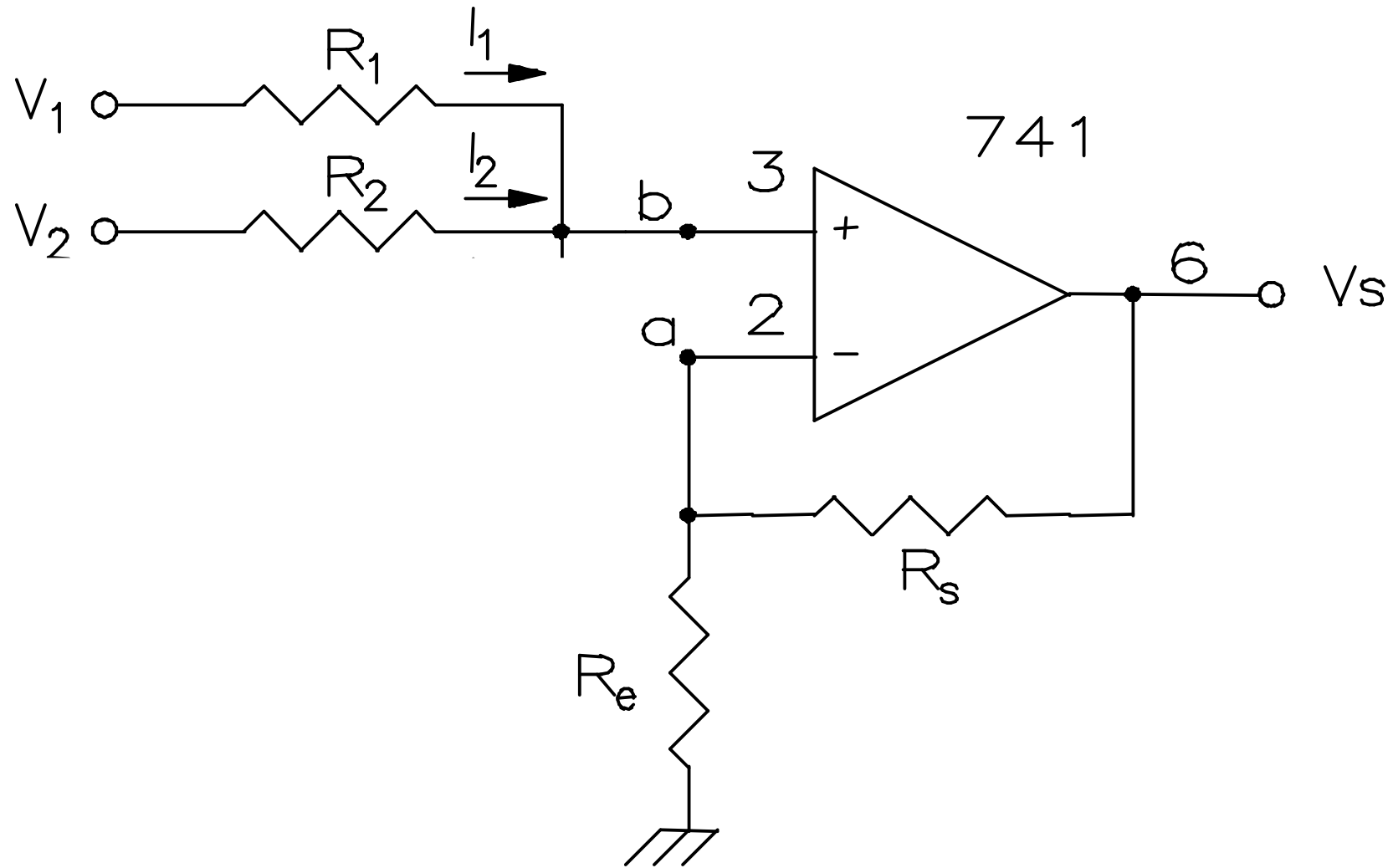

# AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

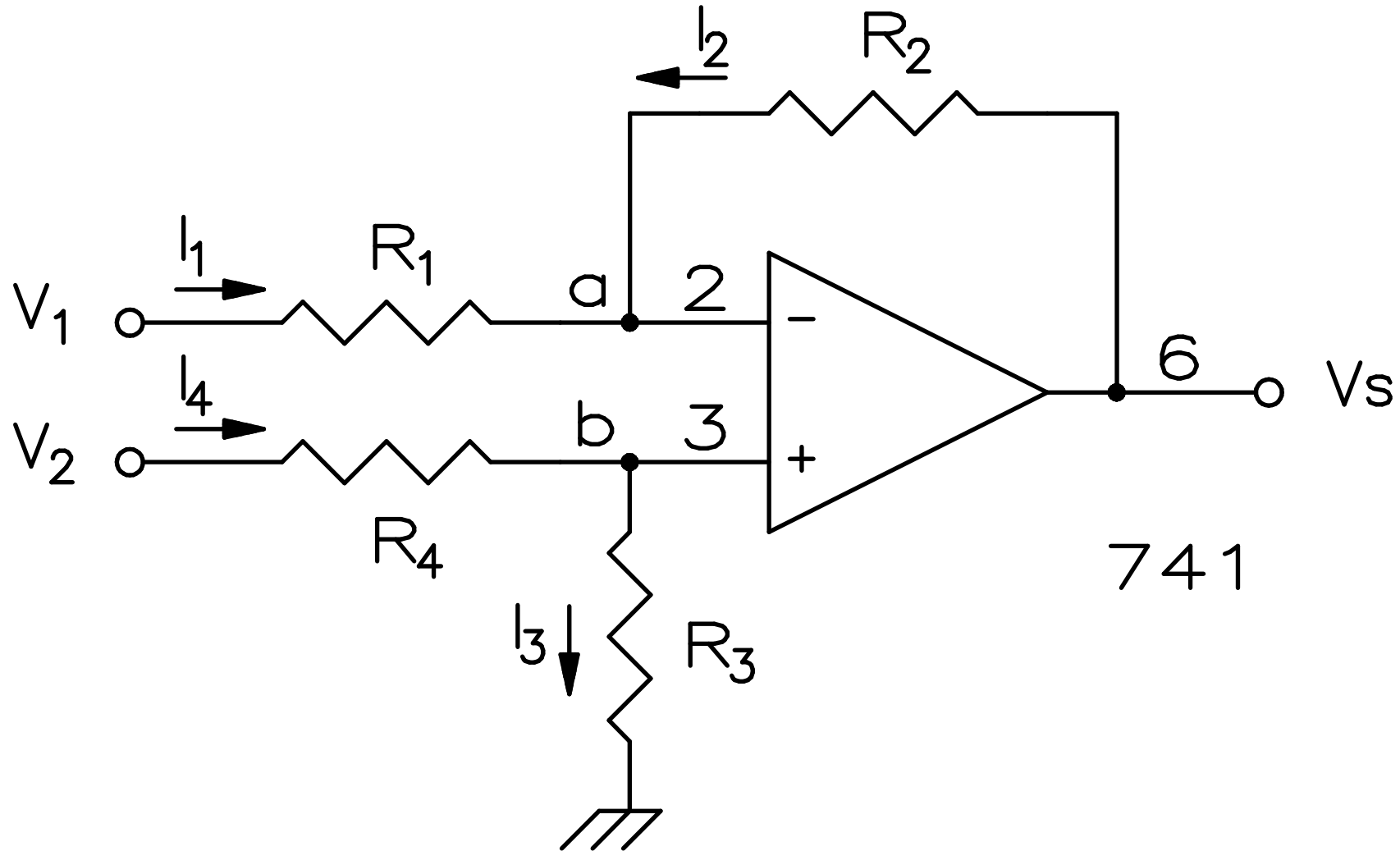

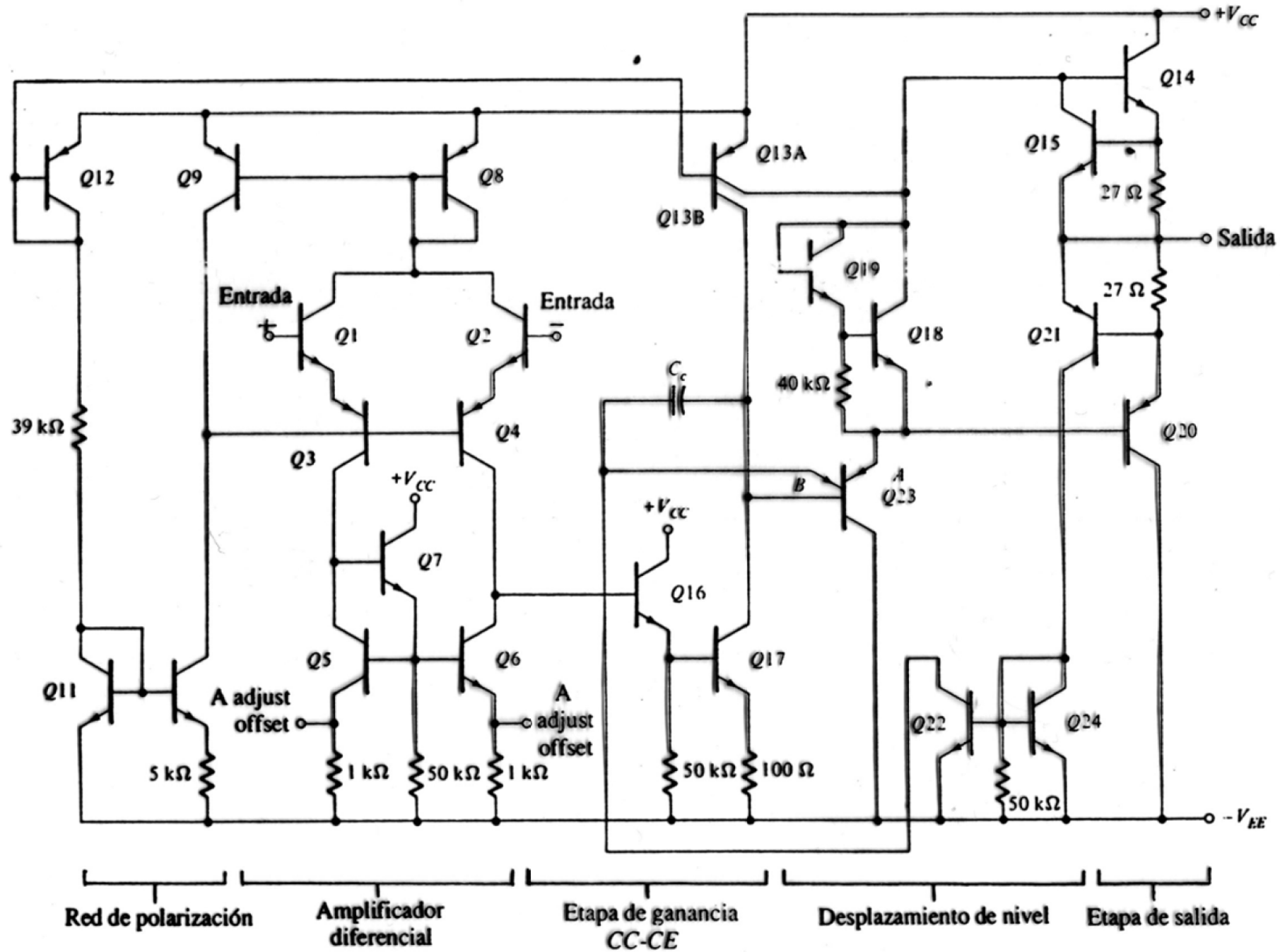

. Diagrama esquemático del Amp-Op tipo 741.

# EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

El A.O. ideal:  
Circuitos básicos lineales.  
(Moodle: bloque tema 6)

FIN