
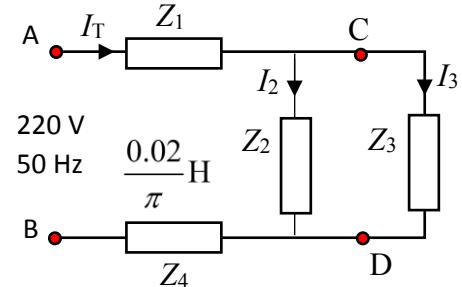
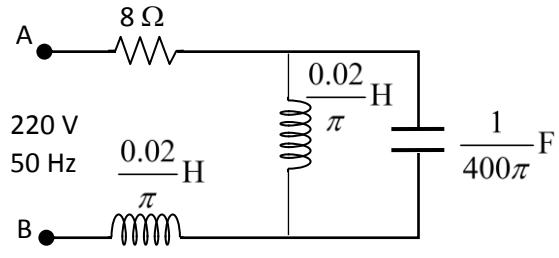


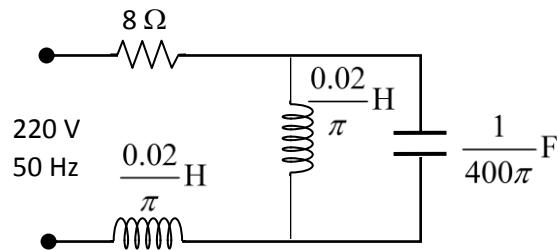1. En el circuito de la figura hálense:

- La intensidad total y en cada uno de los elementos.
- La diferencia de tensión en bornes de cada elemento.
- Potencia y factor de potencia.




$$Z_1 = 8 | 0 \Omega$$

$$Z_2 = x_L = L\omega j = \frac{0.02}{\pi} 100 \pi j = 2j = 2 | 90 \Omega$$

||

$$Z_4$$

$$Z_3 = x_C = -\frac{1}{C\omega} j = -\frac{1}{\frac{1}{400\pi} 100\pi} j = -4j = 4 | -90 \Omega$$

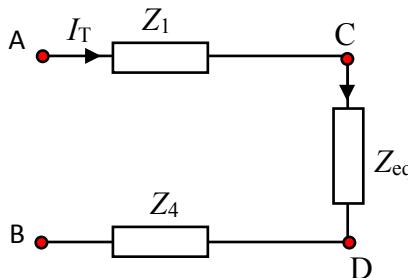

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{2j} - \frac{1}{4j} = \frac{4j - 2j}{-8} = \frac{2j}{-8} = -\frac{j}{4}$$

$$Z_{eq} = \frac{4}{-j} = 4j = 4 | 90 \Omega$$

$$Z_T = 8 + 2j + 4j = 8 + 6j = 10 | 36.87 \Omega$$

a) Intensidad total: $I_T = \frac{220 | 0}{10 | 36.87} = 22 | -36.87 = 17.6 - 13.2j \text{ A}$

$$I_2 = \frac{V_{CD}}{Z_2} = \frac{88 | 53.13}{2 | 90} = 44 | -36.87 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_{CD}}{Z_3} = \frac{88 | 53.13}{4 | -90} = 22 | 143.13 \text{ A}$$

b)

$$V_{AC} = I_T \cdot Z_1 = 22 \left| -36.87 \right. \cdot 8 \left| 0 \right. = 176 \left| -36.87 \right. = 140.8 - 105.6j \text{ V}$$

$$V_{CD} = I_T \cdot Z_{eq} = 22 \left| -36.87 \right. \cdot 4 \left| 90 \right. = 88 \left| 53.13 \right. = 52.8 + 70.4j \text{ V}$$

$$V_{DB} = I_T \cdot Z_4 = 22 \left| -36.87 \right. \cdot 2 \left| 90 \right. = 44 \left| 53.13 \right. = \frac{26.4 + 35.2j}{220 + 0j} \text{ V}$$



c) Factor de potencia: $\cos 36.87 = 0.8$

Potencia del circuito:

$$P = VI \cos \varphi = 220 \times 22 \times 0.8 = \boxed{3872 \text{ W}}$$

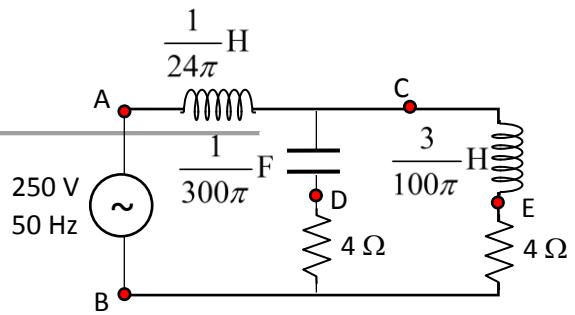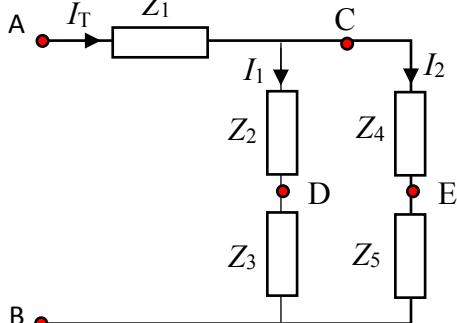2. En el circuito de la figura, determinense:

- Caída de tensión entre D y E.
- Diagrama de intensidades y tensiones.



$$Z_1 = L_1 \omega j = \frac{1}{24\pi} 100\pi j = \frac{100}{24} j = \frac{25}{6} j \Omega$$

$$Z_2 = -\frac{1}{C\omega} j = -\frac{1}{\frac{1}{300\pi} 100\pi} j = -3j \Omega$$

$$Z_3 = Z_5 = 4 \Omega$$

$$Z_4 = L_2 \omega j = \frac{3}{100\pi} 100\pi j = 3j \Omega$$

$$Z_T = Z_1 + Z_{ep} = \frac{25}{6} j + \frac{25}{8} = 5.2 |53.13| \Omega$$

$$I_T = \frac{250 |0|}{5.2 |53.13|} = 48 | -53.13 | = 28.8 - 38.4j \text{ A}$$

$$V_C - V_B = I_T \cdot Z_{ep} = 48 | -53.13 | \cdot \frac{25}{8} |0| = 150 | -53.13 | \text{ V}$$


$$\left. \begin{aligned} I_1 &= \frac{V_C - V_B}{Z_{Rama1}} = \frac{150 | -53.13 |}{5 | -36.87 |} = 30 | -16.27 | = 28.8 - 8.4j \text{ A} \\ I_2 &= \frac{V_C - V_B}{Z_{Rama2}} = \frac{150 | -53.13 |}{5 | 36.87 |} = 30 | -90 | = 0 - 30j \text{ A} \end{aligned} \right\}$$

$$V_C - V_D = I_1 \cdot Z_2 = 30 | -16.27 | \cdot 3 | -90 | = 90 | -106.27 | = -25.21 - 86.4j \text{ V}$$

$$V_C - V_E = I_2 \cdot Z_4 = 30 | -90 | \cdot 3 | 90 | = 90 | 0 | \text{ V}$$


a)

$$V_D - V_E = -(V_C - V_D) + (V_C - V_E) = -(-25.21 - 86.4j) + 90 = 115.2 + 86.4j = 144 | 36.87 | \text{ V}$$


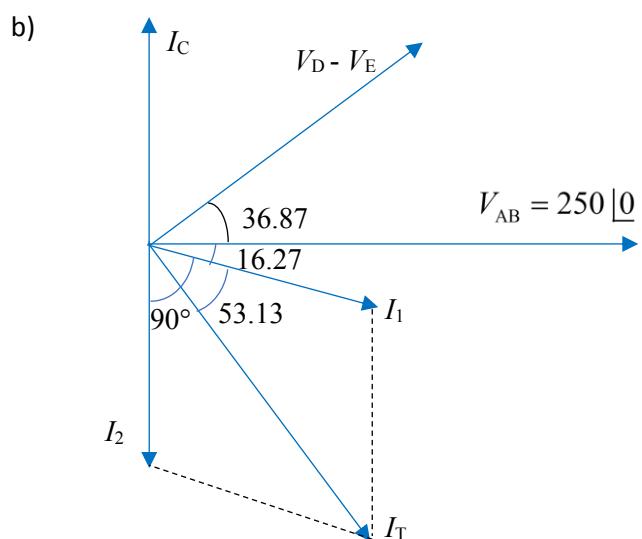


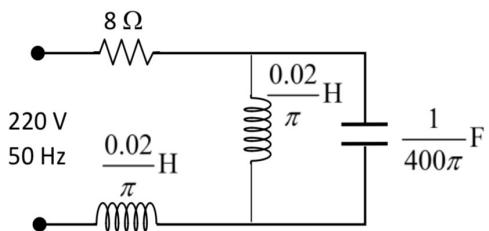1. En el circuito de la figura hágase:

- La intensidad total y en cada uno de los elementos.
- La diferencia de tensión en bornes de cada elemento.
- Potencia y factor de potencia.




2)

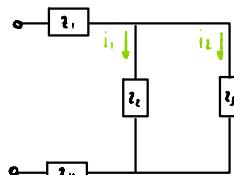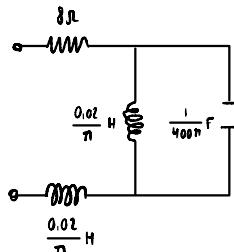

$$Z_1 = R = 8 \Omega$$

$$Z_2 = Z_4 = L \omega j = L 2\pi f j = \frac{0.02}{\pi} 2\pi 50 j = 2 L 50 j = 2 L 90 \Omega$$
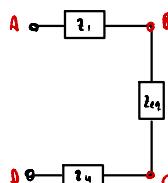
$$Z_3 = -\frac{1}{C \omega} = -\frac{1}{C 2\pi f} = -\frac{1}{0.001 2\pi 50} = 4 L 90 \Omega$$



$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} = \frac{1}{2 L 90} + \frac{1}{4 L 90} = \frac{1}{4 L 90}$$

$$Z_{eq} = 4 L 90 \Omega$$

$$Z_T = Z_1 + Z_{eq} + Z_3 = 8 + 4 L 90 + 2 L 90 = 10 L 36,8699 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_{BC}}{Z_T} = \frac{220}{10 L 36,8699} = 22 L 36,8699 A$$

$$V_{BC} = I_T \cdot Z_{eq} = 22 L 36,8699 \cdot 4 L 90 = 88 L 53,1301 V$$

$$i_1 = \frac{V_{BC}}{Z_2} = \frac{88 L 53,1301}{2 L 90} = 44 L 26,8699 A$$

$$i_2 = \frac{V_{BC}}{Z_3} = \frac{88 L 53,1301}{4 L 90} = 22 L 149,1201 A$$

$$b) V_{z_1} = I_7 z_1 = 22 \underline{1-36,8699} \cdot 8 = 176 \underline{1-36,8699} \text{ V}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{z_2} &= i_1 z_2 = 44 \underline{1-36,8699} \cdot 2 \underline{190} = 88 \underline{153,1201} \text{ V} \\ V_{z_3} &= i_2 z_3 = 22 \underline{1143,1201} \cdot 4 \underline{-90} = 88 \underline{153,1201} \text{ V} \end{aligned} \right\} V_{z_2} = V_{z_3}$$



$$V_{z_4} = I_7 z_4 = 22 \underline{1-36,8699} \cdot 2 \underline{190} = 44 \underline{153,1201}$$

$$c) FP = \cos 27^\circ = \cos 36,8699 = 0,7999$$

$$P = VI \cos 27^\circ = 220 \cdot 22 \cdot 0,7999 = 3871,516 \text{ W}$$

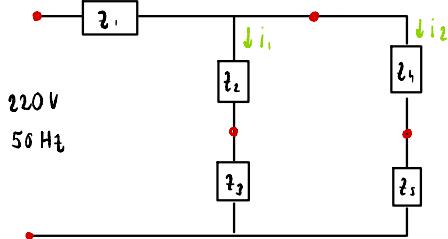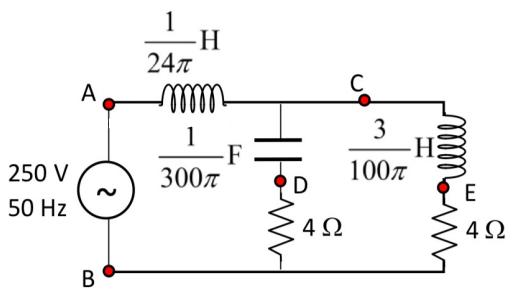2. En el circuito de la figura, determinense:



- Caída de tensión entre D y E.
- Diagrama de intensidades y tensiones.



$$Z_1 = L \omega j = L 2\pi f j = \frac{1}{24\pi} 2\pi 50 j = \frac{25}{6} j \Omega$$

$$Z_2 = - \frac{1}{C \omega j} = \frac{1}{C 2\pi f j} = \frac{1}{300\pi 2\pi 50 j} = - 3 j \Omega$$

2.

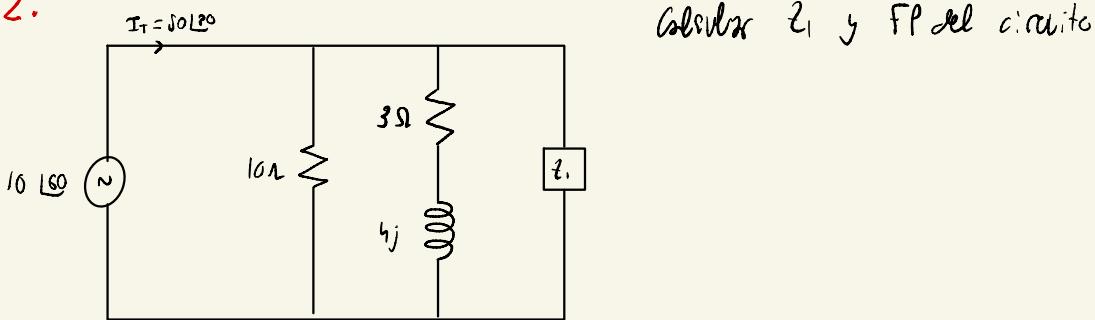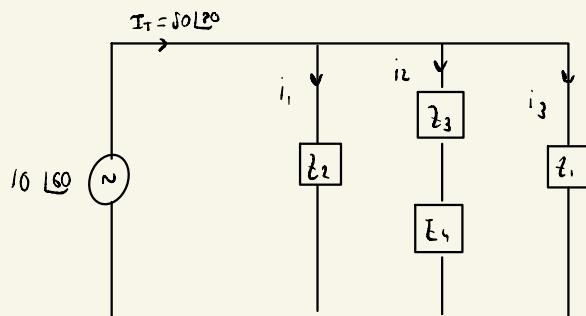Calcular \underline{Z}_1 y FP del circuito

$$\begin{aligned} Z_2 &= R = 10 \Omega = Z_{\text{paralelo } 1}, \\ Z_3 &= R = 3 \Omega \\ Z_4 &= 4j \Omega \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} Z_2 = R = 10 \Omega = Z_{\text{paralelo } 1}, \\ Z_3 = R = 3 \Omega \\ Z_4 = 4j \Omega \end{array} \right\} 3 + 4j \Omega = Z_{\text{paralelo } 2}$$


$$V_{gc} = I_T \cdot Z_1$$

$$I_T = \frac{V_{\text{gen}}}{Z_T} \rightarrow Z_T = \frac{V_{\text{gen}}}{I_T} = \frac{10 \text{ L}60}{50 \text{ L}30} = \frac{1}{5} \text{ L}30 \text{ A}$$


$$\frac{1}{Z_T} = \frac{1}{Z_{R1}} + \frac{1}{Z_{R2}} + \frac{1}{Z_1} \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{5} \text{ L}30} = \frac{1}{10} + \frac{1}{3+4j} + \frac{1}{Z_1}$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{\frac{1}{5} \text{ L}30} - \frac{1}{10} - \frac{1}{3+4j} = 4j + 1 \text{ L}-29,65 \rightarrow Z_1 = 0,21 \text{ L}29,65$$
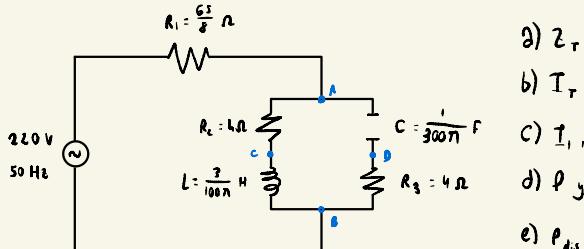
$$FP = \cos \varphi \theta = \frac{\sqrt{P}}{2} = 0,86$$



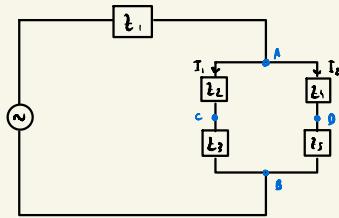- a) Z_T
 b) I_T
 c) I_1, I_2
 d) P_{g}, FP
 e) $P_{\text{dist}1}, P_{\text{dist}2}, P_{\text{dist}3}$
 f) V_{CD}



$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & z_1 = \frac{6.2}{f} \Omega \\ & z_2 = 4 \Omega \\ & z_3 = L\omega_j = \frac{3}{100\pi} \cdot 2\pi \cdot 50j = 3j \Omega \quad \left. \right\} z_{R1} = 4 + 3j \Omega \\ & z_4 = -\frac{1}{C\omega_j} = -\frac{1}{300\pi \cdot 2\pi \cdot 50j} = -3j \Omega \\ & z_5 = 4 \Omega \quad \left. \right\} z_{R2} = 4 - 3j \Omega \end{aligned}$$

$$\frac{1}{z_{eq}} = \frac{1}{z_{R1}} + \frac{1}{z_{R2}} = \frac{1}{4+3j} + \frac{1}{4-3j} = \frac{1}{25} \rightarrow z_{eq} = \frac{25}{f} \Omega$$

$$Z_T = z_1 + z_{eq} = \frac{6.2}{f} + \frac{25}{f} = \frac{90}{f} \Omega$$

$$b) \quad I_T = \frac{V_G}{Z_T} = \frac{220}{\frac{90}{f}} = \frac{176}{9} \text{ A}$$

$$c) \quad I_T = \frac{V_G}{Z_{eq}} \rightarrow V_G = I_T z_{eq} = \frac{176}{9} \cdot \frac{25}{f} = \frac{550}{f} \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_{AB}}{Z_{eq}} = \frac{\frac{550}{f}}{4+3j} = \frac{88}{9} - \frac{22}{3} j$$

$$I_2 = \frac{V_{AB}}{Z_{R2}} = \frac{\frac{550}{f}}{4-3j} = \frac{68}{9} + \frac{22}{3} j$$

$$d) F_P = \cos \alpha = \cos 0 = 1$$

$$P = V I \cos \alpha = 220 \cdot \frac{550}{9} \cdot 1 = \frac{121000}{9} W$$

c) SoLo applicable to R

$$P_{loss_1} = I_1^2 Z_1 = \left(\frac{176}{9}\right)^2 \cdot \frac{65}{8} = 3107,16 W$$



$$P_{loss_2} = I_1^2 Z_2 = \left(\frac{88}{9}\right)^2 \cdot 4 = 382,419 W$$

$$P_{loss_3} = I_2^2 Z_3 = \left(\frac{88}{9}\right)^2 \cdot 4 = 382,419 W$$

$$f) V_{AC} = I_1 Z_1 = \left(\frac{88}{9} - \frac{22}{3} j\right)(4) = \frac{352}{9} - \frac{88}{3} j$$

$$V_{AD} = I_2 Z_3 = \left(\frac{88}{9} + \frac{22}{3} j\right)(-3j) = 22 - \frac{88}{3} j$$
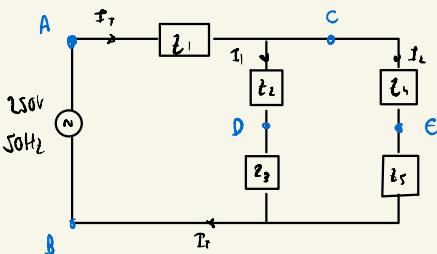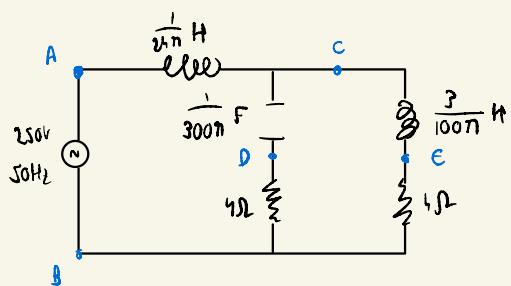
$$V_{CD} = V_{AD} - V_{AC} = \left(22 - \frac{88}{3} j\right) - \left(\frac{352}{9} - \frac{88}{3} j\right) = - \frac{154}{9}$$



$$Z_3 = \frac{1}{j\omega} = 4 \Omega$$

$$Z_1 = 1/\omega j = \frac{1}{2\pi\omega} 2\pi \cdot 50 j = \frac{25}{6} j \Omega$$

$$Z_4 = L\omega j = \frac{3}{100\pi} 2\pi \cdot 50 j = 3 j \Omega$$

$$Z_2 = -\frac{1}{C\omega} j = -\frac{1}{\frac{1}{300\pi} 2\pi \cdot 50} j = -3 j \Omega$$

$$Z_{\text{ram1}} = Z_2 + Z_3 = 4 - 3j \Omega$$

$$Z_{\text{ram2}} = Z_4 + Z_3 = 4 + 3j \Omega$$

$$\frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{Z_{\text{ram1}}} + \frac{1}{Z_{\text{ram2}}} = \frac{1}{4 - 3j} + \frac{1}{4 + 3j} = \frac{8}{25} \rightarrow Z_{\text{eq}} = \frac{25}{8} \Omega$$

$$Z_T = Z_1 + Z_3 = \frac{25}{6} + \frac{25}{6} j \Omega$$

$$I_T = \frac{V_{\text{gen}}}{Z_T} = \frac{250 \angle 0^\circ}{5,2 \angle 53,13^\circ} = 48 \angle -53,13^\circ = 28,8 - 38,4 j A$$

$$V_{CD} = I_T Z_{\text{eq}} = 48 \angle -53,13^\circ \cdot \frac{25}{8} \angle 0^\circ = 150 \angle -53,13^\circ V$$

$$I_1 = \frac{V_{CD}}{Z_{\text{ram1}}} = \frac{150 \angle -53,13^\circ}{5 \angle -26,82^\circ} = 30 \angle -16,22^\circ = 28,8 - 8,1 j A$$

$$I_2 = \frac{V_{CD}}{Z_{\text{ram2}}} = \frac{150 \angle -53,13^\circ}{5 \angle 26,82^\circ} = 30 \angle 16,22^\circ = -30 j A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{CD} = I_2 \cdot Z_1 - I_1 \cdot Z_2 = 30 \underline{50} \angle 9 \underline{50} - 30 \underline{16,22} \angle 3 \underline{-50} = 115,2 + 86,4 j V$$

Potencia disipada

$$P_{T_1} = P_{T_2} = P_{T_3} = 0$$

$$P_{T_4} = |I_1|^2 Z_3 = 30^2 \cdot 4 = 3600 \text{ W}$$

$$P_{T_5} = |I_2|^2 Z_3 = 30^2 \cdot 4 = 3600 \text{ W}$$

Representar las fases de la potencia (formas polar)

