



## ***Tema 6. Circuitos Combinacionales Lógicos***

### ***Objetivos***

- Comprender el funcionamiento de los circuitos combinacionales MSI básicos
- Analizar el diseño de estos circuitos
- Comprender la implementación de funciones lógicas mediante decodificadores y multiplexores
- Asimilar la metodología de asociación de multiplexores y demultiplexores.
- Comprender el diseño e implementación de los circuitos generadores y comprobadores de paridad, y de los conversores de código.



## ***Tema 6. Circuitos Combinacionales Lógicos***

### ***Contenido***


- Codificadores
- Decodificadores
- Multiplexores
- Demultiplexores
- Asociación de Multiplexores y demultiplexores
- Conversores de código.
- Generadores y comprobadores de paridad.



# Codificadores
 
## Codificadores

- Un codificador para un determinado código es un bloque combinacional con  $n$  entradas ( $E_{n-1}, \dots, E_0$ ) y  $m$  salidas ( $Y_{m-1}, \dots, Y_0$ ) siendo  $n$  el nº de caracteres a codificar y  $m$  el nº de bits que tiene el código binario.
- *Representación a nivel de bloque.*






## Codificadores
 
### Codificadores sin prioridad

- En un codificador **sin prioridad** en cada instante de tiempo **tiene que haber siempre una sola entrada activa**. En la salida se representa en el código correspondiente la única entrada activa.
- **Ejemplo: codificador binario de 4 a 2**




E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1



## Codificadores

### Codificadores con prioridad

 - *Ejemplo. Codificador con prioridad de 4 a 2.*
  - Esquema de prioridad:  $E_3 (+) \rightarrow E_2 \rightarrow E_1 \rightarrow E_0 (-)$
  - La salida P se activa si no hay activa ninguna entrada.




$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$	$Y_1$	$Y_0$	$P$
1	-	-	-	1	1	0
0	1	-	-	1	0	0
0	0	1	-	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1


 
## Decodificadores

- Realiza la función contraria a la del codificador. La función de encontrar el carácter representado en un determinado código se denomina **decodificación**.
- Un decodificador para un determinado código es un bloque combinacional con con  $n$  entradas ( $E_{n-1}, \dots, E_0$ ) y  $m$  salidas ( $Y_{m-1}, \dots, Y_0$ ) siendo  $n$  el número de bits que se utiliza en el código y  $m$  el número de caracteres que se están decodificando.
- **Representación a nivel de bloque.**



- **Función general.**

- En cada instante de tiempo se activa solamente la salida correspondiente al carácter codificado en sus entradas.


- **Especificación.**

- Se indica el tamaño según el formato  **$n$  a  $m$** , siendo  $n < m$ , generalmente



## Decodificadores

- *Los decodificadores más comunes son los **binarios**.*
  - En las entradas se aplica las palabras del código binario natural.
  - Se cumple que  $m = 2^n$ . Por tanto, se especifican: **n a  $2^n$**
  - Las salidas corresponden a los números decimales, que se representan  $Y_i$ , donde  $i$  es el número decimal.
  - Para cada valor binario de entrada se activa una única salida.
  - Se activa la salida cuyo subíndice numérico coincide con el equivalente decimal del número binario que hay en sus entradas.
- ***Ejemplo. Decodificador binario de 2 a 4 con salidas activas a nivel alto.***

 


*Tabla de verdad*

$E_1$	$E_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



## Decodificadores binarios
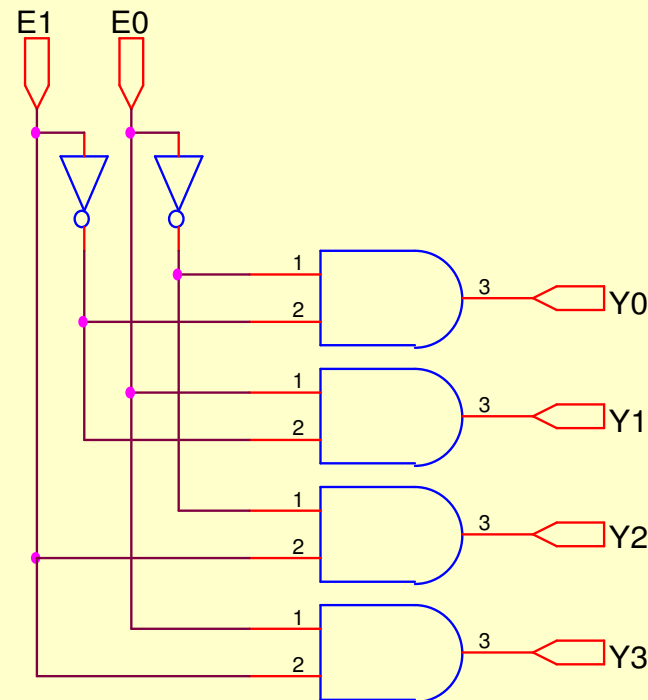
### ■ Diagrama lógico del decodificador binario de 2 a 4.



*Funciones lógicas*

$$Y_0 = \overline{E_1} \overline{E_0}$$

$$Y_1 = \overline{E_1} E_0$$

$$Y_2 = E_1 \overline{E_0}$$

$$Y_3 = E_1 E_0$$

- La estructura interna de un decodificador binario de  $n$  a  $2^n$  con salidas activas a nivel alto consta de  $2^n$  puertas lógicas AND de  $n$  entradas y  $n$  puertas NOT.
- Cada puerta AND genera una salida.





## Decodificadores binarios

- Cada salida se activa solamente para un único minterm de las dos entradas.
- Esto se puede deducir fácilmente de la tabla de verdad y de las funciones lógicas de las salidas.

*Tabla de verdad del decodificador binario de 2 a 4*

$m_i$	$E_1$	$E_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
$m_0$	0	0	0	0	0	1
$m_1$	0	1	0	0	1	0
$m_2$	1	0	0	1	0	0
$m_3$	1	1	1	0	0	0

*Funciones lógicas de las salidas del decodificador binario de 2 a 4*

$$Y_0 = \overline{E_1} \overline{E_0} = m_0$$

$$Y_1 = \overline{E_1} E_0 = m_1$$

$$Y_2 = E_1 \overline{E_0} = m_2$$

$$Y_3 = E_1 E_0 = m_3$$

- De forma genérica un decodificador binario de  $n$  a  $2^n$  con salidas activas a nivel alto genera los  $2^n$  minterms de sus  $n$  variables de entrada, y se cumple  $Y_i = m_i$ 
  - Cada salida genera el correspondiente minterm.
  - Por tanto, un decodificador se puede usar para implementar una función lógica.



## Decodificadores binarios

- **Implementación de una función lógica mediante decodificadores con salidas activas a nivel lógico alto partiendo de la Suma de minterms.**
  - Dado un decodificador de  **$n$  a  $2^n$**  con salidas activas a nivel alto genera en sus salidas los  **$2^n$  minterms** de sus  **$n$  entradas**:
    - Si se conectan las variables de entrada de la F. L. a las entradas del decodificador, éste genera en cada una de sus salidas uno de los  $2^n$  minterms de la función lógica.
    - De forma que si sumamos los minterms para los que la función lógica vale 1, podremos implementar la función.

$$F(x_{n-1}, \dots, x_0) = \sum m_i = \sum Y_i \quad (\text{Sólo para los minterms que valen 1})$$

- Por tanto, una función lógica de  $n$  variables de entrada se podrá implementar mediante un decodificador  **$n$  a  $2^n$**  con salidas activas a nivel alto y una puerta OR.
- **Procedimiento.**
  - Expresar la función lógica como suma de minterms.
  - Seleccionar el decodificador necesario. Tendrá tantas entradas como variables de entrada la función.
  - Se conectan las variables de entrada de la función a las entradas del decodificador teniendo en cuenta los pesos.
  - Se conecta a la puerta OR las salidas del decodificador correspondientes a los minterms-1 de la función.




## Decodificadores binarios

 - *Ejemplo. Implementación de la función lógica:*

$$f(a,b,c) = \sum m(0, 3, 5) + d(2, 6) = m_0 + m_3 + m_5 = Y_0 + Y_3 + Y_5$$


- La función lógica está representada como suma de minterms.
- La función tiene 3 variables de entrada, por lo que será necesario un decodificador de 3 a 8.
- Las variables a, b y c se conectan respectivamente a  $E_2$ ,  $E_1$  y  $E_0$ .
- Se conecta a la puerta OR las salidas del decodificador correspondientes a los minterms-1 de la función, es decir los minterms 0, 3 y 5.





 
## Multiplexores

- Un multiplexor realiza la función de un conmutador de múltiples posiciones.



- Tiene varias entradas y una sola salida.
- Dependiendo de la posición del cursor, una única entrada se conecta a la salida

 
- Un multiplexor además tiene unas entradas de control que indican la entrada que se conecta a la salida.




 
## Multiplexores

- Un multiplexor (mux) es un bloque combinacional que tiene  $n$  entradas de control de selección ( $S_{n-1}, \dots, S_0$ ),  $m$  entradas de datos ( $E_0, \dots, E_{m-1}$ ) y una única salida de datos  $Y$ .
- Lo común es que  $m = 2^n$ . Se denomina multiplexor binario.
- Representación a nivel de bloque.



- **Especificación.**

- $m$  a 1 ó  $2^n$  a 1

- **Función.**

- Un multiplexor conecta a su única salida de datos una y sólo una de las entradas de datos, y en concreto, aquella cuyo subíndice coincide con el equivalente decimal del número binario aplicado en las entradas de control de selección.




## Multiplexores

- **Ejemplo. Multiplexor de 4 a 1.**

- Tendrá 4 entradas de datos:  $E_3$ ,  $E_2$ ,  $E_1$ , y  $E_0$
- $4 = 2^2 \Rightarrow n = 2$ , es decir 2 entradas de control de selección:  $S_1$  y  $S_0$
- Una salida de datos:  $Y$

**Representación a nivel de bloque**

 

- **Tabla de verdad.**

- Como la salida  $Y$  tiene el valor de la entrada de datos indicada por  $S_1$  y  $S_0$ , se puede simplificar la tabla usando en la columna de salida las variables de las entradas de datos.

$S_1$	$S_0$	$Y$
0	0	$E_0$
0	1	$E_1$
1	0	$E_2$
1	1	$E_3$

- **Función lógica de la salida.**

- Se describe el funcionamiento de la salida  $Y$  como suma de productos.
- $Y$  es 1 si la entrada de datos seleccionada es 1. Por tanto, habrá 4 términos producto:
  - Cada entrada de datos por el valor de  $S_1$  y  $S_0$  que la selecciona.

$$Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0 E_0 + \bar{S}_1 S_0 E_1 + S_1 \bar{S}_0 E_2 + S_1 S_0 E_3$$



## Multiplexores

- **Estructura interna de un multiplexor de  $2^n$  a 1.**
  - **Un multiplexor de  $2^n$  a 1 se construye mediante un decodificador modificado de  $n$  a  $2^n$  y una puerta OR de  $2^n$  entradas.**
    - ✓ Las puertas AND del decodificador tienen una entrada adicional a la que se conecta la entrada de datos correspondiente.
    - ✓ Las salidas de las puertas AND se conectan a la puerta OR que genera la salida Y del multiplexor.
- Como un **multiplexor de  $2^n$  a 1** realiza la suma de los productos de los  $2^n$  minterms de las entradas de control de selección junto con la correspondiente entrada de datos, éste podrá **implementar una función lógica de  $n$  variables de entrada**.
- Una función lógica de  $n$  variables de entrada se puede implementar mediante un multiplexor de  $n-1$  entradas de control de selección: **mux de  $2^{n-1}$  a 1**, conectando las entradas de datos en función de una de las variables de entrada de la función lógica, como se verá posteriormente.



## *Multiplexores*

- ***Metodología de implementación de una función lógica de  $n$  variables mediante un mux de  $2^{n-1}$  a 1.***
  1. Determinar el tamaño del mux.
  2. Expresar la función lógica mediante su tabla de verdad.
  3. Se asignan las  $n-1$  variables de mayor peso de la función lógica a las entradas de control de selección por orden de peso.
  4. La función lógica se obtiene en la salida del mux,  $Y = F$ .
  5. Determinar los valores de las entradas de datos del mux:
    - Cada entrada de datos se selecciona para dos minterms.
    - Si la función lógica tiene el mismo valor para ambos minterms, la entrada de datos se conecta a ese valor.
    - Si la función lógica tiene un valor diferente para ambos minterms, la entrada de datos dependerá de la variable libre.
      - Se compara el valor de la función lógica con el de la variable libre para ambos minterms.
      - Hay dos casos:
        - Tienen el mismo valor. Entrada de datos es igual a la variable libre.
        - Tienen distinto valor. Entrada de datos es igual a la variable libre complementada.






## Multiplexores

- Ejemplo. Implementación de la función lógica**

$$f(a, b, c) = \Sigma m(3, 4, 6, 7)$$

1. Como  $n = 3$ , se necesita un mux de  $2^{3-1}$  a 1, es decir de 4 a 1.
2. Se expresa la función lógica mediante su tabla de verdad.
3. Se asignan las  $n-1$  variables de mayor peso de la función lógica a las entradas de control de selección por orden de peso.
4. Se asigna la variable de salida de la función a la del mux.

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 




## Multiplexores

5. Se determina el valor de las entradas de datos del mux.

a	b	c	f	$E_i$
0	0	0	0	$E_0 = 0$
0	0	1	0	
0	1	0	0	$E_1 = c$
0	1	1	1	
1	0	0	1	$E_2 = \bar{c}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$E_3 = 1$
1	1	1	1	

 

### Conclusiones:

**Se sigue usando el mux como selector de datos.**


*Debe poner en su salida el valor de la función lógica para cada uno de sus minterms.*

Se puede realizar otra asignación de variables de la función a la entradas de control de selección, pero la realizada simplifica el proceso


 
## Demultiplexores

- Un demultiplexor realiza la función contraria del multiplexor.
- *Un demultiplexor es un bloque combinacional que tiene  $n$  entradas de control de selección ( $S_{n-1}, \dots, S_0$ ), una única entrada de datos  $E$  y  $m$  salidas de datos ( $Y_0, \dots, Y_{m-1}$ ).*
- *Lo común es que  $m = 2^n$ . Se denomina demultiplexor binario.*
- *Representación a nivel de bloque.*



- *Especificación.*

- 1 a  $m$  ó 1 a  $2^n$


- *Función.*

- Un demultiplexor conecta su única entrada de datos con una y solo una de las salidas de datos, y en concreto, aquella cuyo subíndice coincide con el equivalente decimal del número binario aplicado en las entradas de control de selección.



## Demultiplexores

- Un decodificador con entrada de habilitación funciona como un demultiplexor.
  - La entrada de habilitación del decodificador es la entrada de datos del demultiplexor.
  - Las entradas del decodificador son las entradas de control de selección del demultiplexor
  - Las salidas del decodificador son las salidas de datos del demultiplexor.

 

**Tabla de verdad de un decod. 2 a 4 con entrada de habilitación**

E	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
EN	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>				
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	E
0	1	0	0	E	0
1	0	0	E	0	0
1	1	E	0	0	0

- Se deduce fácilmente que la tabla de verdad corresponde a un demultiplexor de 1 a 4.

- **Funciones lógicas.**

$$Y_0 = E \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y_1 = E \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = E S_1 \bar{S}_0$$


$$Y_3 = E S_1 S_0$$



## Asociación de multiplexores y demultiplexores.


### Ampliación del número de bits. Multiplexores y demultiplexores
 
#### Representación genérica de un mux de $2^n$ a 1 de $p$ bits.


 
#### Multiplexor de $2^n$ a 1 de $p$ bits.

- El número de entradas de datos no cambia.
- Se aumenta el número de bits de la información que se conecta a sus entradas y salida de datos.
  - De 1 bit se aumenta a  $p$  bits.
  - Selecciona 1 palabra de  $p$  bits entre  $2^n$  palabras de  $p$  bits.
- Esta formado por  $p$  mux de  $2^n$  a 1.
- La barra inclinada y el número indica el número de bits del mux, es decir el número de mux de los que consta.




#### Multiplexor de 4 a 1 de 4 bits.

- Permite seleccionar un número binario de 4 bits entre 4 posibles.
- Consideremos los números A, B, C y D de 4 bits
- Esta formado por 4 mux de 4 a 1.

$S_1$	$S_0$	Y
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D



 
## Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del número de bits. Multiplexores y demultiplexores



$S_1$	$S_0$	Y	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	A	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$
0	1	B	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
1	0	C	$c_3$	$c_2$	$c_1$	$c_0$
1	1	D	$d_3$	$d_2$	$d_1$	$d_0$

Mux3 Mux2 Mux1 Mux0

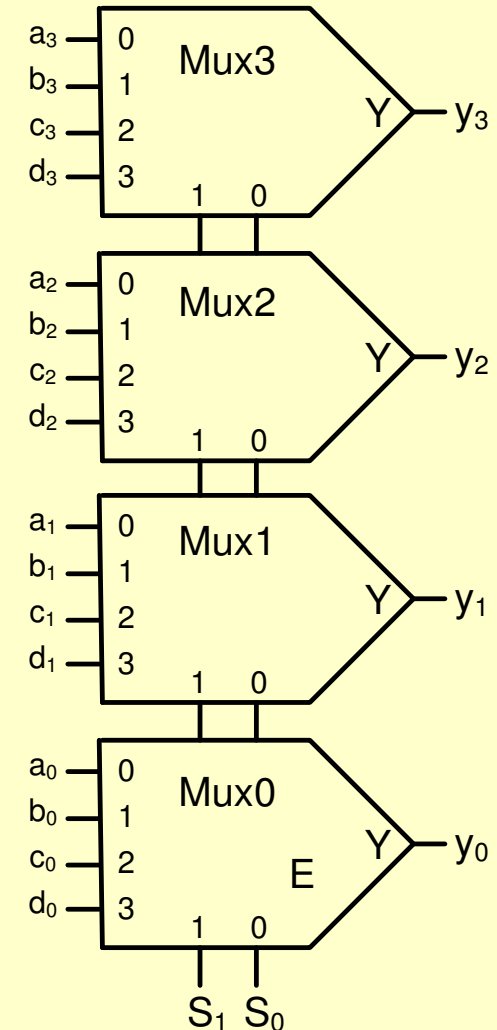- **La salida del mux es de 4 bits**
  - Se necesitan 4 mux de 4 a 1
- **Cada mux genera una de las 4 salidas de datos**
- **A las entradas de datos de cada mux se conecta los bits de mismo peso de los 4 números, y cuyo peso coincide con el de la salida que genera.**





## *Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los multiplexores*

- *Ampliación del tamaño usando multiplexores del mismo tamaño.*
  - *Si  $n_1$  es el número de entradas de control de selección de los mux que se van a usar y  $n_2$  el número de entradas de control de selección del mux que se va a implementar, se debe cumplir que:*

$$p = \frac{n_2}{n_1} = \text{número entero}$$

- *Se conectan los mux necesarios en una estructura de árbol de  $p$  niveles, en la que todos los mux del mismo nivel están controlados por las mismas señales de control de selección.*
- *Ejemplo. Mux de 8 a 1 mediante mux de 2 a 1.*

$$\left. \begin{array}{ll} 2 \text{ a } 1 = 2^1 \text{ a } 1 & \Rightarrow n_1 = 1 \\ 8 \text{ a } 1 = 2^3 \text{ a } 1 & \Rightarrow n_2 = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow p = \frac{n_2}{n_1} = \frac{3}{1} = 3$$
  - *Consta de 3 niveles de mux de 2 a 1.*



## Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los multiplexores

- Se comienza poniendo los mux desde las entradas hacia la única salida.
- La salida de datos de los mux de un nivel se conectan a las entradas de datos de los mux del siguiente nivel.


**Tabla de verdad del  
mux de 8 a 1**

S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y
0	0	0	E <sub>0</sub>
0	0	1	E <sub>1</sub>
0	1	0	E <sub>2</sub>
0	1	1	E <sub>3</sub>
1	0	0	E <sub>4</sub>
1	0	1	E <sub>5</sub>
1	1	0	E <sub>6</sub>
1	1	1	E <sub>7</sub>

**N° de mux  
del 1° nivel**

$$\frac{N^{\circ} \text{ entradas datos mux final}}{N^{\circ} \text{ entradas datos mux usados}} = \frac{8}{2} = 4$$

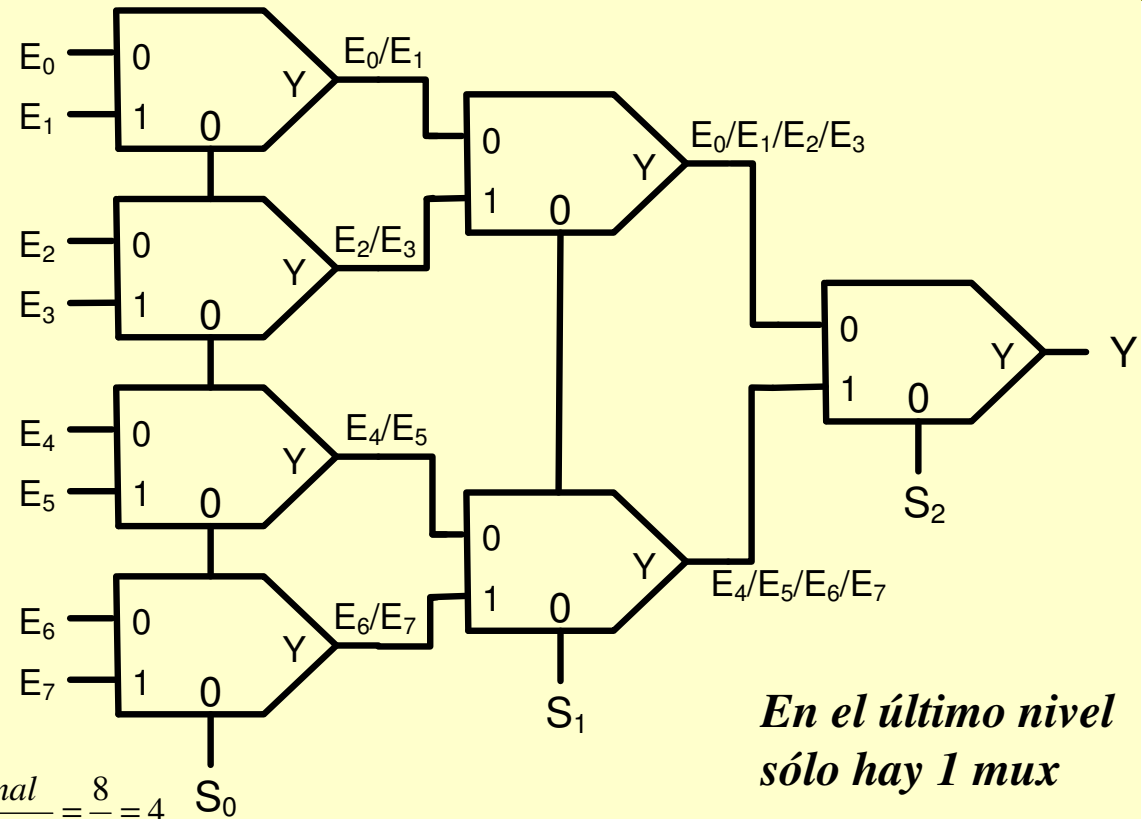- Se conectan la entrada de control de selección de menor peso a la entrada de control de todos los mux del 1° nivel.



**En el último nivel  
sólo hay 1 mux**

**En el 2° nivel se  
necesitan  $4/2 =$   
2 mux**






## Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los multiplexores

- **Ampliación del tamaño usando el mínimo número de multiplexores.**
  - La estructura de árbol tiene dos niveles.
  - El 1º nivel está compuesto de 2 mux.
    - El tamaño de los multiplexores será  $\Rightarrow N^\circ \text{ entradas datos mux final} / 2$
  - El 2º nivel consta de 1 mux de 2 a 1.
  - **Ejemplo. Mux de 8 a 1.**
    - El 1º nivel está compuesto de 2 mux de 8/2 a 1, es decir 4 a 1.

$S_2$	$S_1$	$S_0$	Y
0	0	0	$E_0$
0	0	1	$E_1$
0	1	0	$E_2$
0	1	1	$E_3$
1	0	0	$E_4$
1	0	1	$E_5$
1	1	0	$E_6$
1	1	1	$E_7$

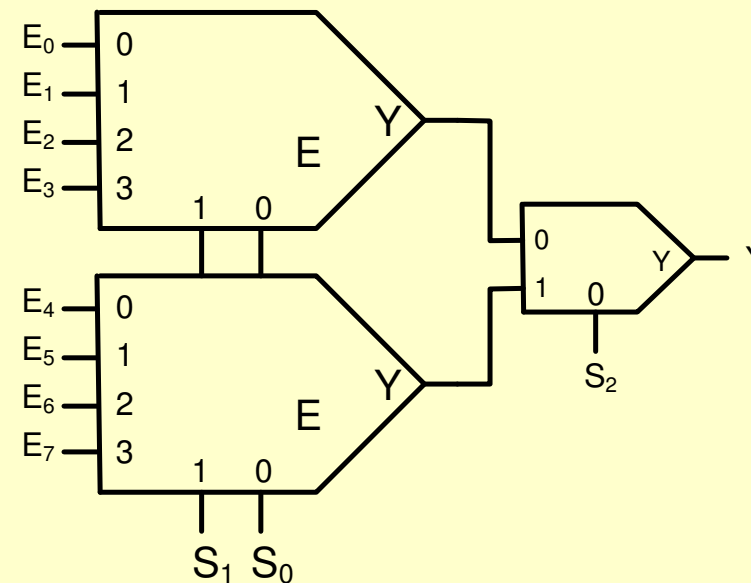



## *Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los demultiplexores*

- *Ampliación del tamaño usando demultiplexores del mismo tamaño.*
  - Si  $n_1$  es el número de entradas de control de selección de los demux que se van a usar y  $n_2$  el número de entradas de control de selección del demux que se va a implementar, se debe cumplir que:

$$p = \frac{n_2}{n_1} = \text{número entero}$$


- Se conectan los demux necesarios en una estructura de árbol de  $p$  niveles, en la que todos los demux del mismo nivel están controlados por las mismas señales de control de selección.
- **Ejemplo. Demux de 1 a 8 mediante demux de 1 a 2.**

$$\begin{array}{lll}
 1 \text{ a } 2 = 1 \text{ a } 2^1 & \Rightarrow n_1 = 1 & \\
 1 \text{ a } 8 = 1 \text{ a } 2^3 & \Rightarrow n_2 = 3 & \Rightarrow p = \frac{n_2}{n_1} = \frac{3}{1} = 3
 \end{array}$$
  - Consta de 3 niveles de demux de 1 a 2.


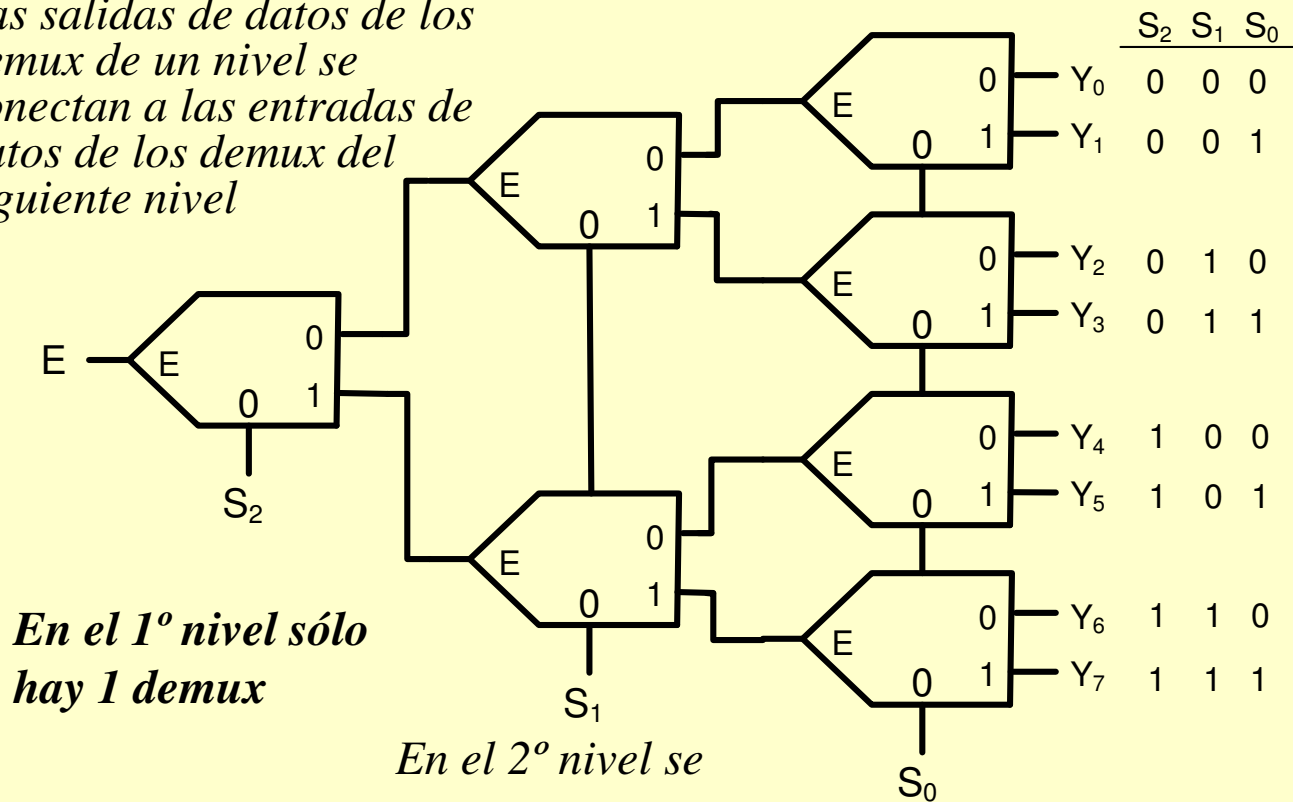
## Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los demultiplexores

- Se comienza poniendo los demux desde las salidas hacia las entradas.
- Las salidas de datos de los demux de un nivel se conectan a las entradas de datos de los demux del siguiente nivel



En el 1º nivel sólo hay 1 demux

En el 2º nivel se necesitan  $4/2 = 2$  demux

**Nº demux del nivel de salida, que en este caso es el 3º**


$$\frac{\text{Nº salidas demux final}}{\text{Nº salidas demux usados}} = \frac{8}{2} = 4$$

- Se conectan la entrada de control de selección de menor peso a la entrada de todos los demux del nivel de salida.


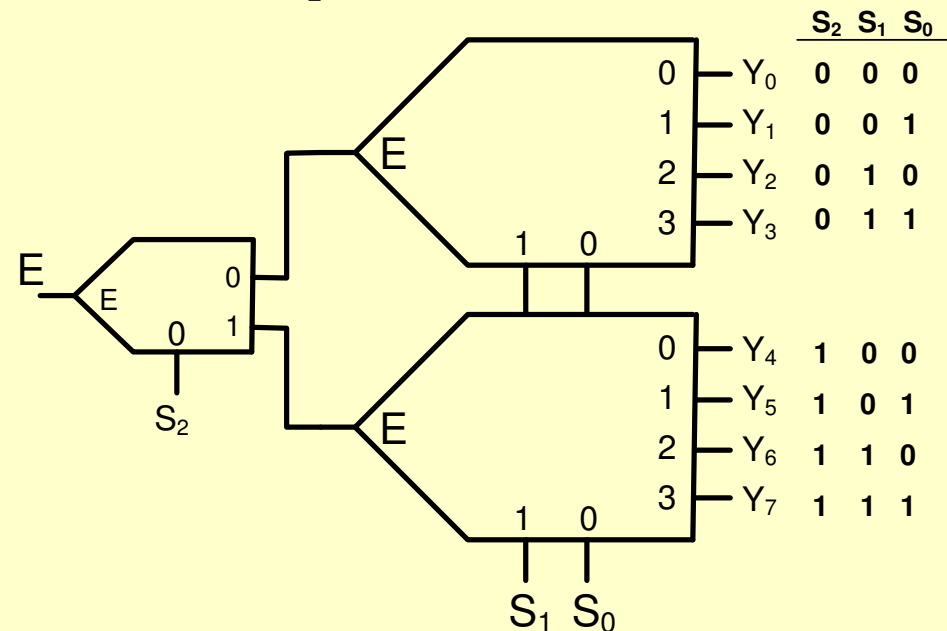
## Asociación de multiplexores y demultiplexores. Ampliación del tamaño de los demultiplexores


- **Ampliación del tamaño usando el mínimo número de demultiplexores.**
  - La estructura de árbol tiene dos niveles.
  - El 2º nivel está compuesto de 2 demux.
    - El tamaño de los demultiplexores será  $\Rightarrow N^\circ \text{ salidas demux final} / 2$
  - El 1º nivel consta de 1 demux de 1 a 2.
  - **Ejemplo. Demux de 1 a 8.**
    - El 2º nivel está compuesto de 2 demux de 1 a 8/2, es decir 1 a 4.




 
## Conversores de código

- **Definición.**
  - Traduce una información representada en un código a otro código diferente.
  - Ejemplo, conversor de código Gray a BCD.
- **Representación a nivel de bloque.**



- **Metodología de diseño.**
  - *Metodología general de diseño de Sistemas Combinacionales.*
  - *Conectando en serie un decodificador y un codificador, que tengan un código o sistema de representación común.*



## Conversores de código.

### Diseño mediante la metodología general de diseño de sistemas combinacionales.

- Para realizar un convertidor de código utilizaremos una tabla de verdad donde las variables de entrada son los bits del código a convertir, y las de salida los bits del código convertido.
  - Los valores de entrada son las palabras del código a convertir.
  - En las variables de salida se pone la palabra del código convertido para cada palabra del código a convertir.

$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	BCD <sub>3</sub>	BCD <sub>2</sub>	BCD <sub>1</sub>	BCD <sub>0</sub>	Decimal
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	2
0	0	1	0	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	1	0	0	4
0	1	1	1	0	1	0	1	5
0	1	0	1	0	1	1	0	6
0	1	0	0	0	1	1	1	7
1	1	0	0	1	0	0	0	8
1	1	0	1	1	0	0	1	9

$G_1G_0$	00	01	11	10
$G_3G_2$				
00				
01				
11	1	1	-	-
10	-	-	-	-

$$BCD_3 = G_3$$



## Conversores de código.

*Diseño mediante la metodología general de diseño de sistemas combinacionales.*


$G_1G_0$	00	01	11	10
$G_3G_2$				
00		1		1
01	1		1	
11		1	-	-
10	-	-	-	-

$$BCD_0 = G_3 G_0 + G_2 G_1 G_0 + \overline{G}_2 G_1 \overline{G}_0 + \overline{G}_2 \overline{G}_1 G_0 + \overline{G}_3 G_2 \overline{G}_1 \overline{G}_0$$


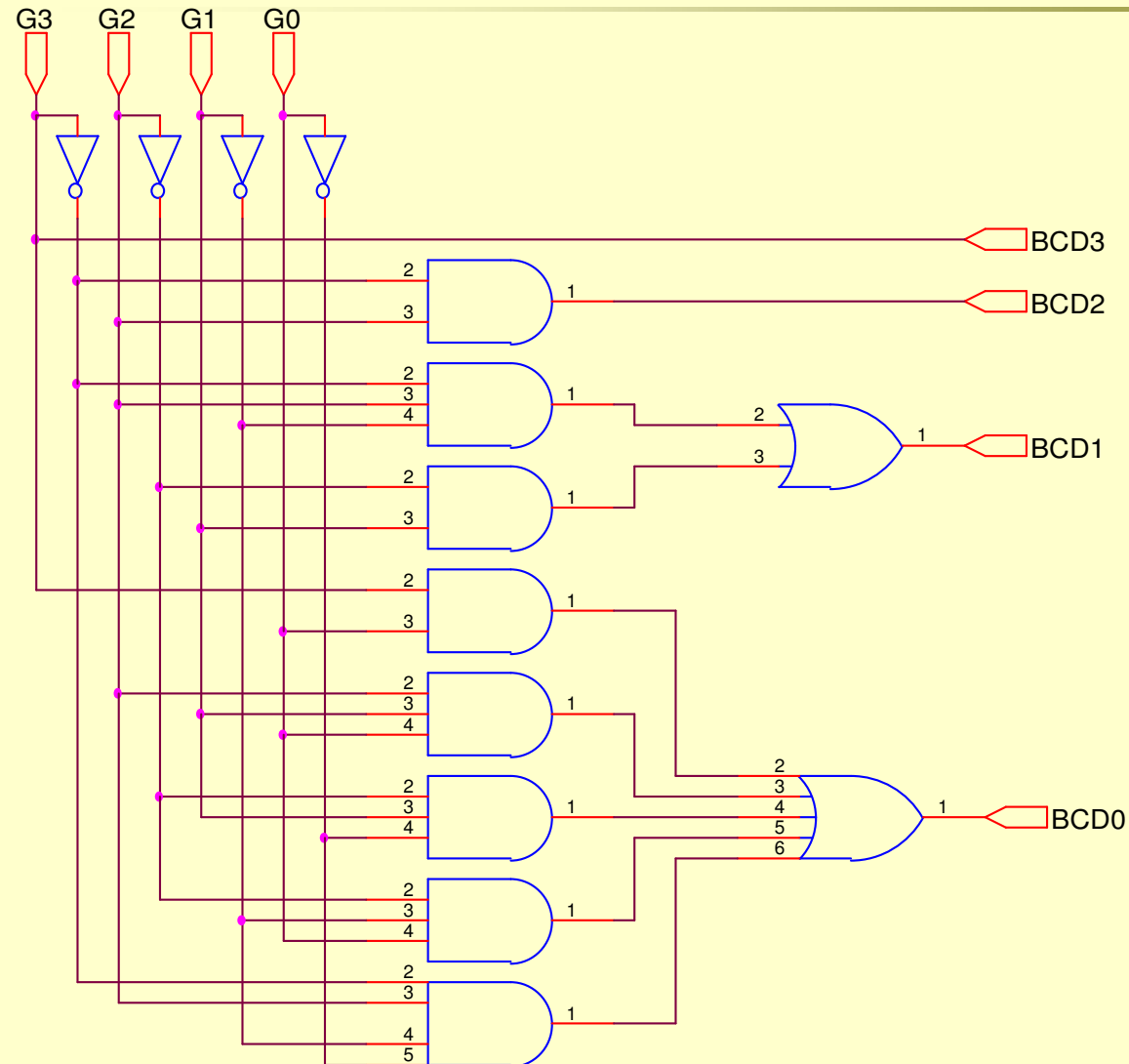
## Conversores de código.

*Diseño mediante la metodología general de diseño de sistemas combinacionales.*








 
## Generadores y comprobadores de paridad.

- Los *códigos de paridad* se forman a partir de un código de distancia mínima unidad al que se le añade un bit adicional, denominado *bit de paridad*.



- Se distinguen dos tipos de paridad:
  - Paridad par.
  - Paridad impar.
- Generador de paridad par.**
  - Es un circuito combinacional que tendrá como entradas los bits del código de distancia mínima unidad:  $b_{n-1}$ ,  $b_{n-2}$ , ...,  $b_0$ , y como salida el bit de paridad par **P**.
  - En la salida **P** indica el bit de paridad par correspondiente al valor que tengan los bit del código de entrada.

 




## Generadores y comprobadores de paridad.

### Generador de paridad par.

- El bit de paridad par  $P$  toma el valor adecuado para que el número total de bits a 1 del conjunto ( $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ , y  $P$ ) sea par.
- $P$  será 1 si  $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ , tienen un número impar de bits a 1 y 0, en caso contrario. El 0 se considera par.
- Por tanto, **la función lógica que genera el bit de paridad par  $P$  es la XOR.**

$$P = b_{n-1} \oplus b_{n-2} \oplus \dots \oplus b_0$$

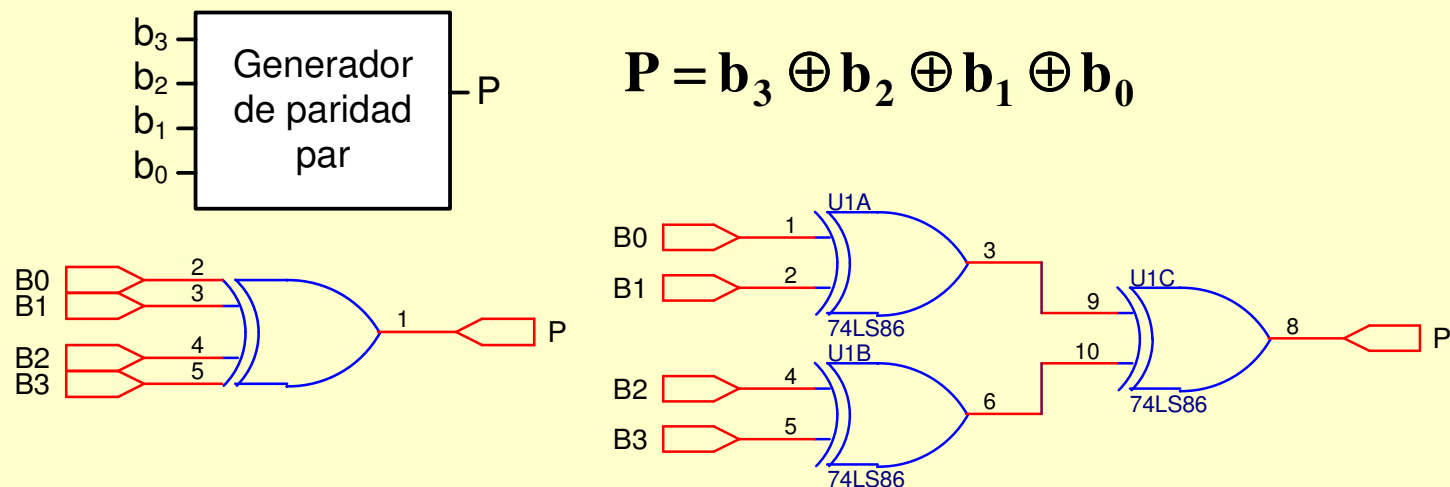- Ejemplo. Generador de paridad par de 4 bits.**






## Generadores y comprobadores de paridad.
 
### Comprobador de paridad par.


- **Comprobador de paridad par.**

- Se genera la paridad par de todos los bits del código de paridad,  $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ , y P.



- Si C es 1 es porque el conjunto de bits tiene un n° impar de bits a 1, por lo que **la paridad es incorrecta**.
- Si C es 0 es porque el conjunto tiene un n° par de bits a 1, por lo que **la paridad es correcta**.

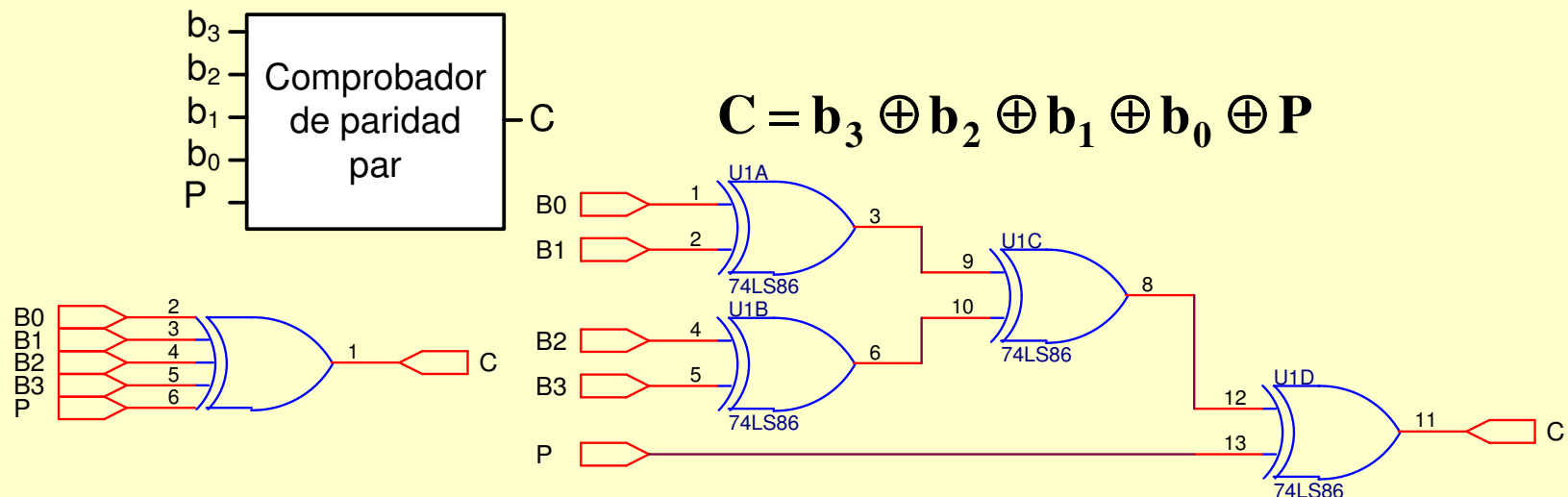- **Ejemplo. Comprobador de paridad par de 4 bits.**






## Generadores y comprobadores de paridad.
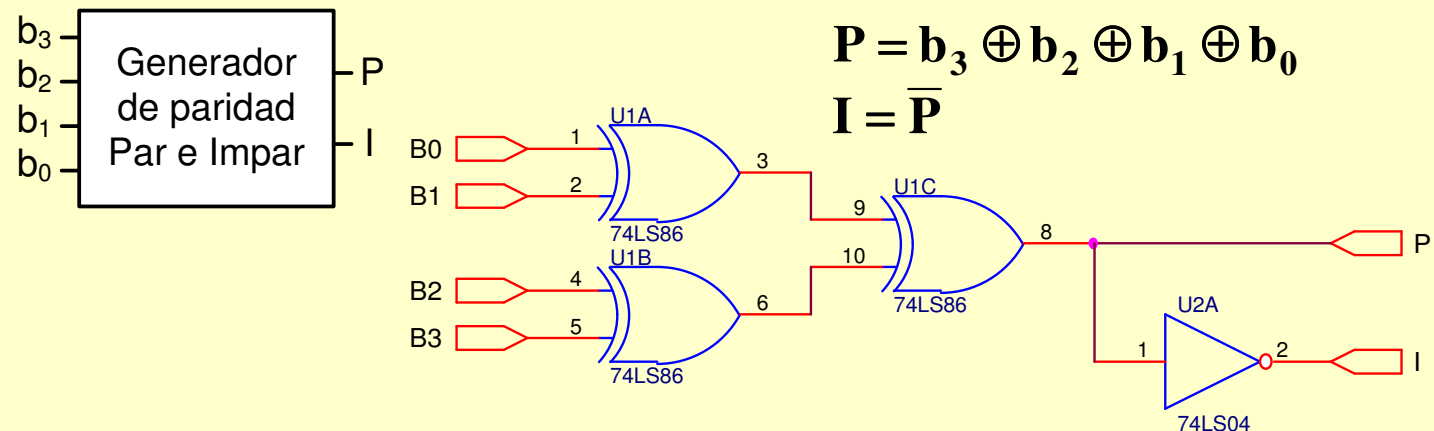
### Generador de paridad impar.


- **Generador de paridad impar.**
  - El bit de paridad impar **I** toma el valor adecuado para que el número total de bits a 1 del conjunto ( $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ , e I) sea impar.
  - *I será 1 si  $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ , tienen un número par de bits a 1 y 0, en caso contrario. El 0 se considera par.*
  - Cualquier combinación binaria de un código binario tiene un  $n^o$  par o impar de bits con valor 1. Por tanto, **una es el complemento de la otra.**
  - Así, los generadores y comprobadores de paridad impar se obtienen complementando la salida de los de paridad par.
  - **Ejemplo. Generador de paridad par e impar de 4 bits.**





 
## Generadores y comprobadores de paridad. Comprobador de paridad impar.

- **Comprobador de paridad impar.**
  - Consiste en un generador de paridad impar.
  - Se obtiene a partir del comprobador de paridad par, complementado la salida.
  - **Ejemplo. Comprobador de paridad par e impar de 4 bits.**
    - $PI$  es el bit de paridad par o impar.



$$C_P = b_3 \oplus b_2 \oplus b_1 \oplus b_0 \oplus PI$$

$$C_I = \overline{C_P}$$

 



## ***Bibliografía detallada***

### ***Circuitos Combinacionales Lógicos***

**Las diapositivas se han confeccionado utilizando como fuente:**

- "Diseño Lógico". A. Lloris, A. Prieto. Mc-Graw Hill. 1996.  
Capítulos: 6.3 (párrafo primero), 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5(párrafo primero), 6.5.1