

CIRCUITOS DE THEVENIN

1º Encuentre el equivalente Thévenin entre las terminales a y b del circuito de la figura 1.

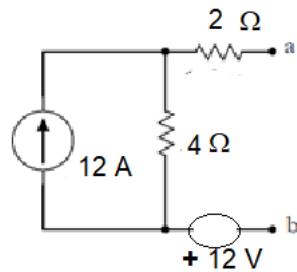


Figura 1

2º a) Encuentre el equivalente Thévenin entre las terminales a y b del circuito de la figura 2. b) Determine el equivalente Norton del mismo circuito

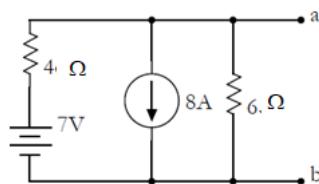


Figura 2

3º Calcular la diferencia de potencial que existe entre los extremos de la resistencia de $3\ \Omega$ del circuito de la figura 3.

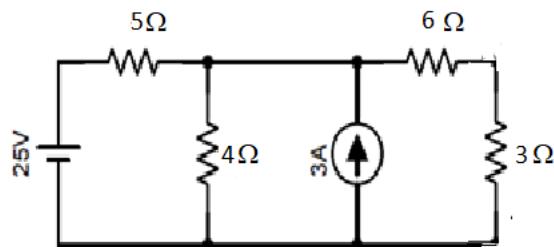


Figura 3

4º Encuentre la potencia que se disipa en la resistencia de 6 ohmios de la Figura 4.

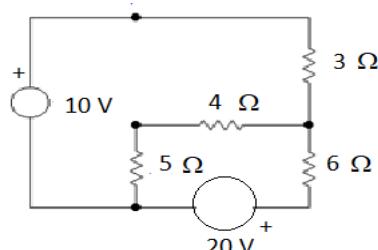


Figura 4

5º Determinar la intensidad que circula por la resistencia de $4\ \Omega$ de la Figura 5

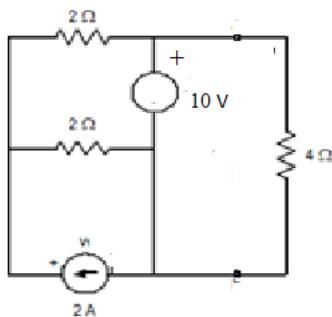


Figura 5

6º Mediante el principio de Thévenin determine el valor de la tensión y corriente en la Resistencia $RL = 10\ \Omega$ de la figura 6.

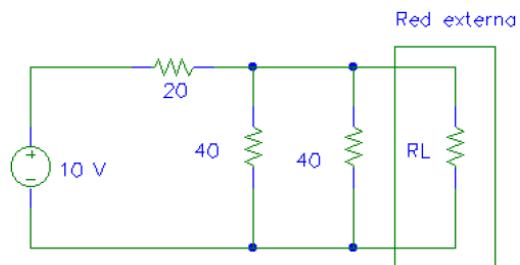


Figura 6

7º Determine la potencia disipada en R_L de la figura 7

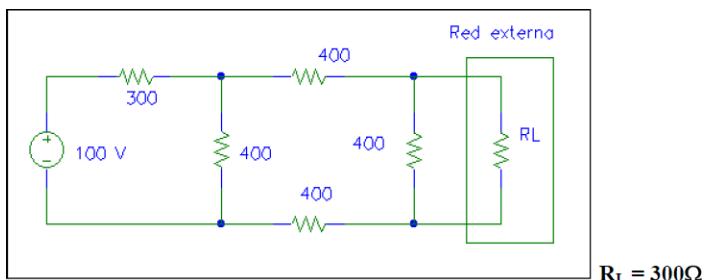


Figura 7

8º Mediante el método de potencial de Nudos determina la potencia disipada en R_4 de la figura 8

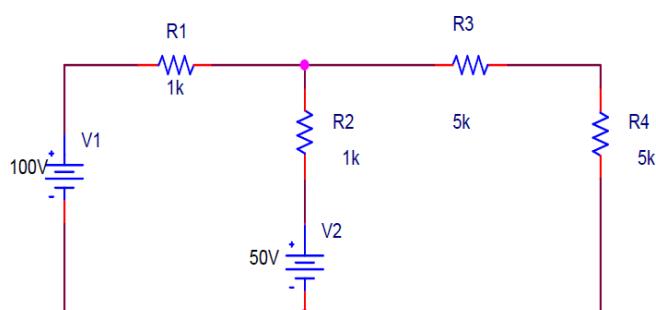


Figura 8

9º Determinar la intensidad que circula por laresistencia de 400Ω (Figura 9)

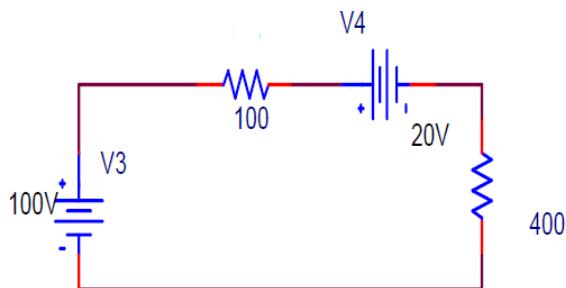


Figura 9

10º Mediante el método de transformación de fuentes determinar el valor de la potencia disipada en la resistencia R_L (Figura 10).


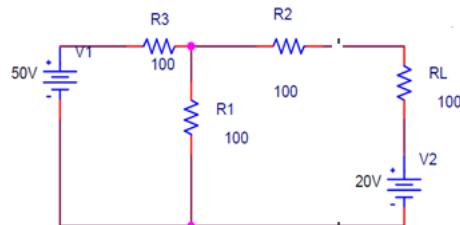
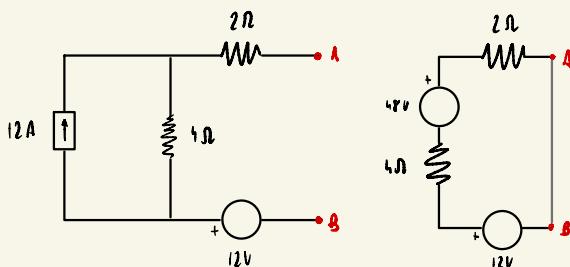


Figura 10

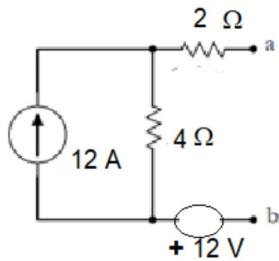1º Encuentre el equivalente Thévenin entre las terminales a y b del circuito de la figura 1.






$$V_{Th} = 48 + 12 = 60 \text{ V}$$

$$R_{Th} = 2 + 4 = 6 \Omega$$

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{60}{6} = 10 \text{ A}$$

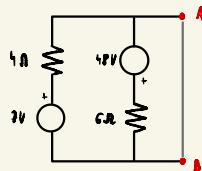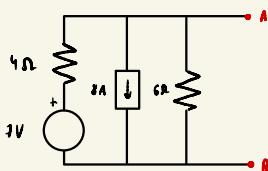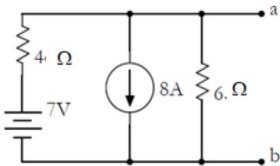
2º a) Encuentre el equivalente Thévenin entre las terminales a y b del circuito de la figura 2. b) Determine el equivalente Norton del circuito de la misma figura 2



$$\left(\frac{V_1}{V_2} \right) = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$$

$$\left(\frac{S_S}{S_R} \right) = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$$
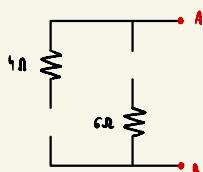
$$I_2 : I_N = \frac{\begin{vmatrix} 10 & S_S \\ 6 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{150}{24} = \frac{25}{4} = 6,25 A$$






$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$$

$$R_{Th} = \frac{12}{5} = 2,4 \Omega$$

$$V_{Th} = R_{Th} I_N = 2,4 \cdot 6,25 = 15 V$$

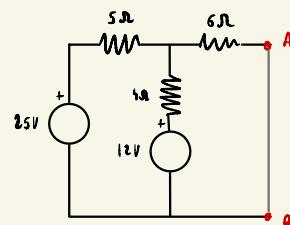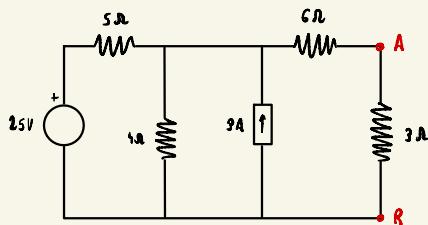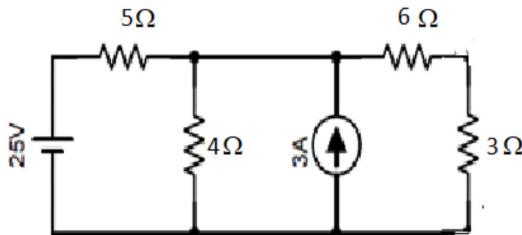3º Calcular la diferencia de potencial que existe entre los extremos de la resistencia de $3\ \Omega$ del circuito de la figura 3.






$$\begin{pmatrix} I_3 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -9 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_t \end{pmatrix}$$

$$I_t = I_N = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 12 \\ -4 & 10 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -9 \\ -4 & 10 \end{vmatrix}} = \frac{160}{74} = 2,1162\text{ A}$$

$$\begin{array}{l} \text{Circuit diagram showing resistors } 5\Omega, 9\Omega, 6\Omega, \text{ and } 3\Omega \text{ in series with ground.} \\ \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{9}{20} \Rightarrow R_{eq} = \frac{20}{9}\ \Omega \\ R_{Th} = \frac{20}{9} + 6 = \frac{74}{9}\ \Omega \\ V_{Th} = U_{AB} = R_{Th} I_N = \frac{74}{9} \cdot 2,1162 = 17,7764\text{ V} \end{array}$$

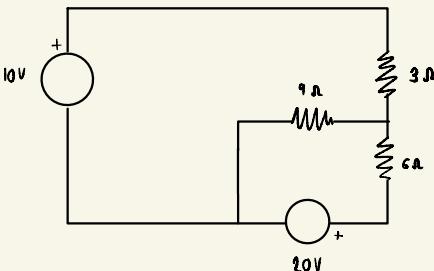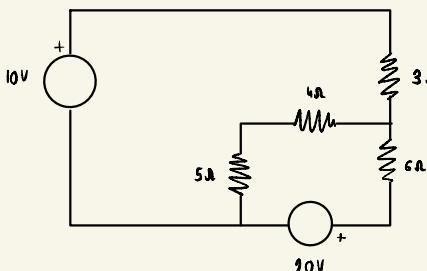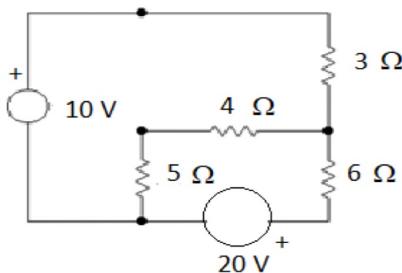4º Encuentre la potencia que se disipa en la resistencia de 6 ohmios de la Figura 4.






$$\begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 9 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 10 \\ 9 & 20 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 12 & 9 \\ 9 & 15 \end{vmatrix}} = \frac{240 - 90}{180 - 81} = \frac{130}{99} = 1,313 \text{ A}$$

$$P_{6\Omega} = I^2 R = 1,313^2 \cdot 6 = 10,3454 \text{ W}$$

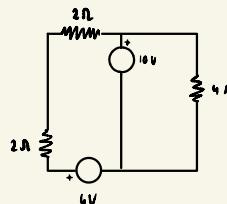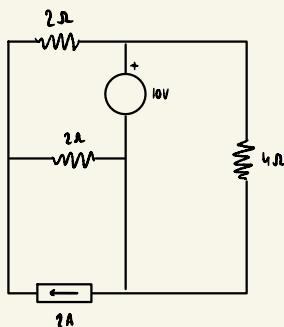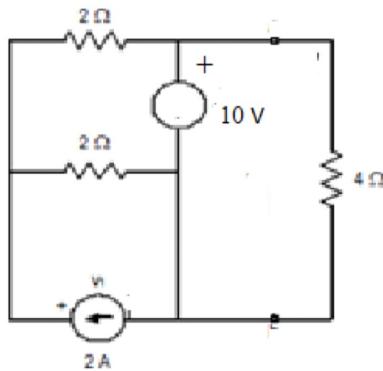5º Determinar la intensidad que circula por la resistencia de $4\ \Omega$ de la Figura 5






$$\left(\begin{matrix} 6 \\ 10 \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{matrix} \right) \left(\begin{matrix} I_1 \\ I_2 \end{matrix} \right)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{40}{16} = 2.5\ A$$

$$V = RI = 4 \cdot 2.5 = 10\ V$$

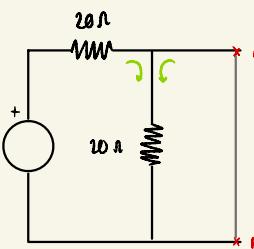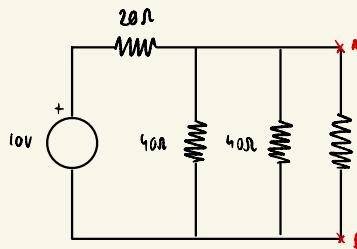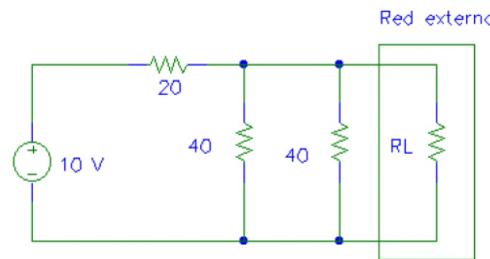6º Mediante el principio de Thévenin determine el valor de la tensión y corriente en la Resistencia $RL = 10 \Omega$ de la figura 6.




$$\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 20 \\ 20 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$


$$I_1 : I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & 10 \\ 20 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 40 & 20 \\ 20 & 20 \end{vmatrix}} = \frac{200}{800 - 400} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

$$V_L = R_L I_2 = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ V}$$

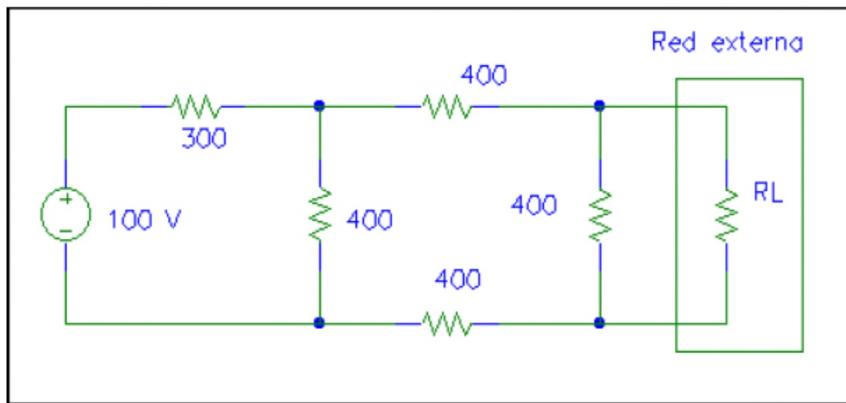7º Determine la potencia disipada en RL de la figura 7



$$R_L = 300\Omega$$

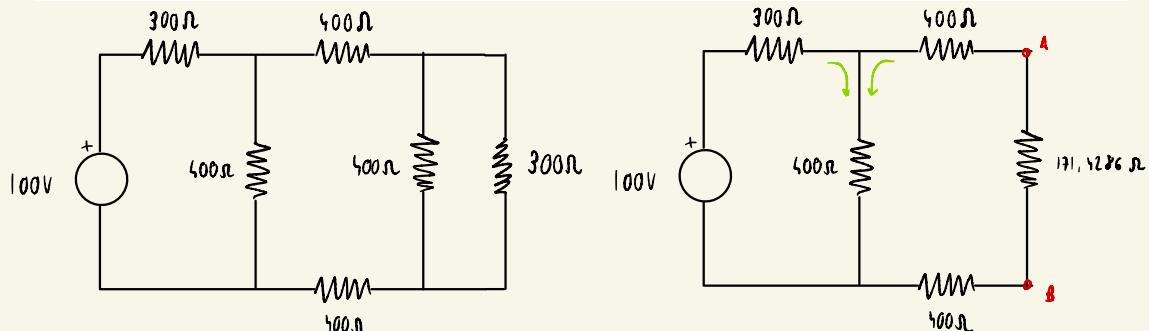




$$\begin{pmatrix} 100 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 700 & 100 \\ 400 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 700 & 100 \\ 400 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 700 & 400 \\ 400 & 171,4286 \end{vmatrix}} = \frac{-40000}{960035,02 - 160000} = 0,0625 \text{ A}$$

$$V_{AB} = R_{eq} I_2 = 171,4286 \cdot 0,0625 = 10,7143 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_{AB}}{R_L} = 3,5714 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

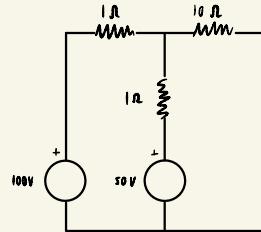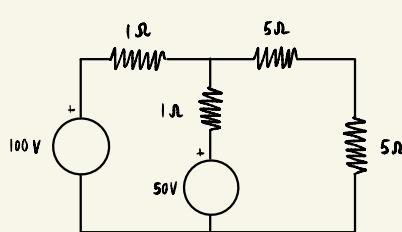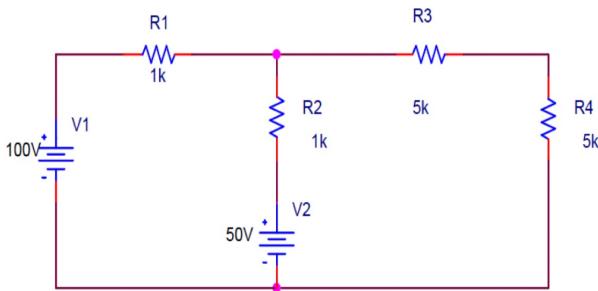8º Mediante el método de potencial de Nudos determina la potencia disipada en R₄ de la figura 8





$$\begin{pmatrix} s_0 \\ s_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$I_2 = \frac{|2 \ s_0|}{|2 \ -1|} = \frac{100 + s_0}{22 - 1} = 7,1429 \text{ A}$$







$$P = I^2 R = 7,1429^2 \cdot 5 = 255,1051 \text{ W}$$

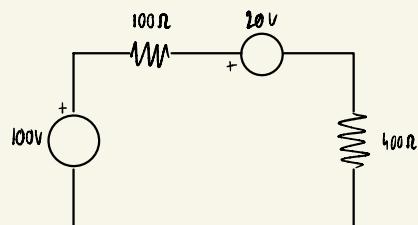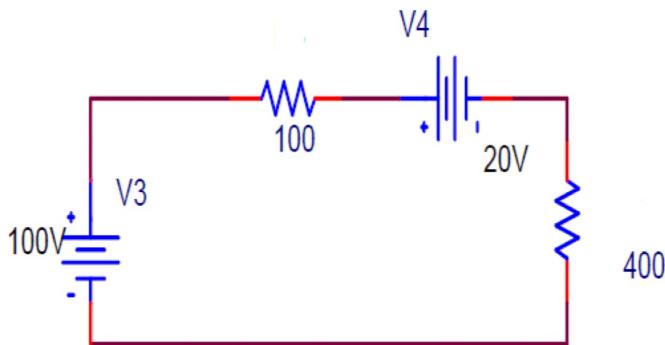9º Determinar la intensidad que circula por la resistencia de 400Ω (Figura 9)



$$I = \frac{V}{R} = \frac{80}{500} = 0,16 A$$

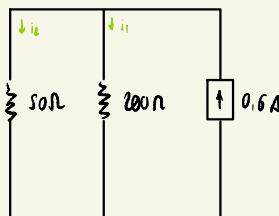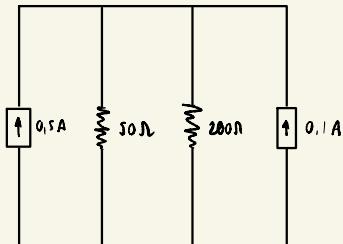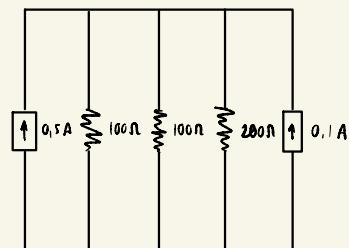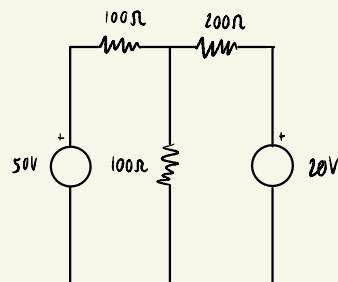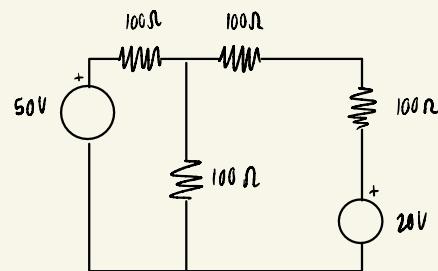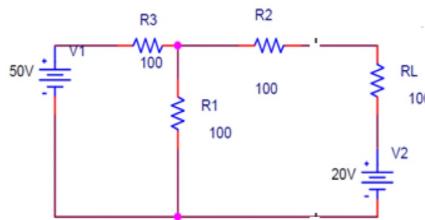10º Mediante el método de transformación de fuentes determinar el valor de la potencia disipada en la resistencia RL (Figura 10).



$$I_T = i_1 + i_2$$

$$V_t = V_1 ; 200i_1 = 50i_2 ; 4i_1 = i_2$$

$$I_T = i_1 + 4i_1 = 5i_1 = 0,6 ; i_1 = 0,12 \text{ A}$$