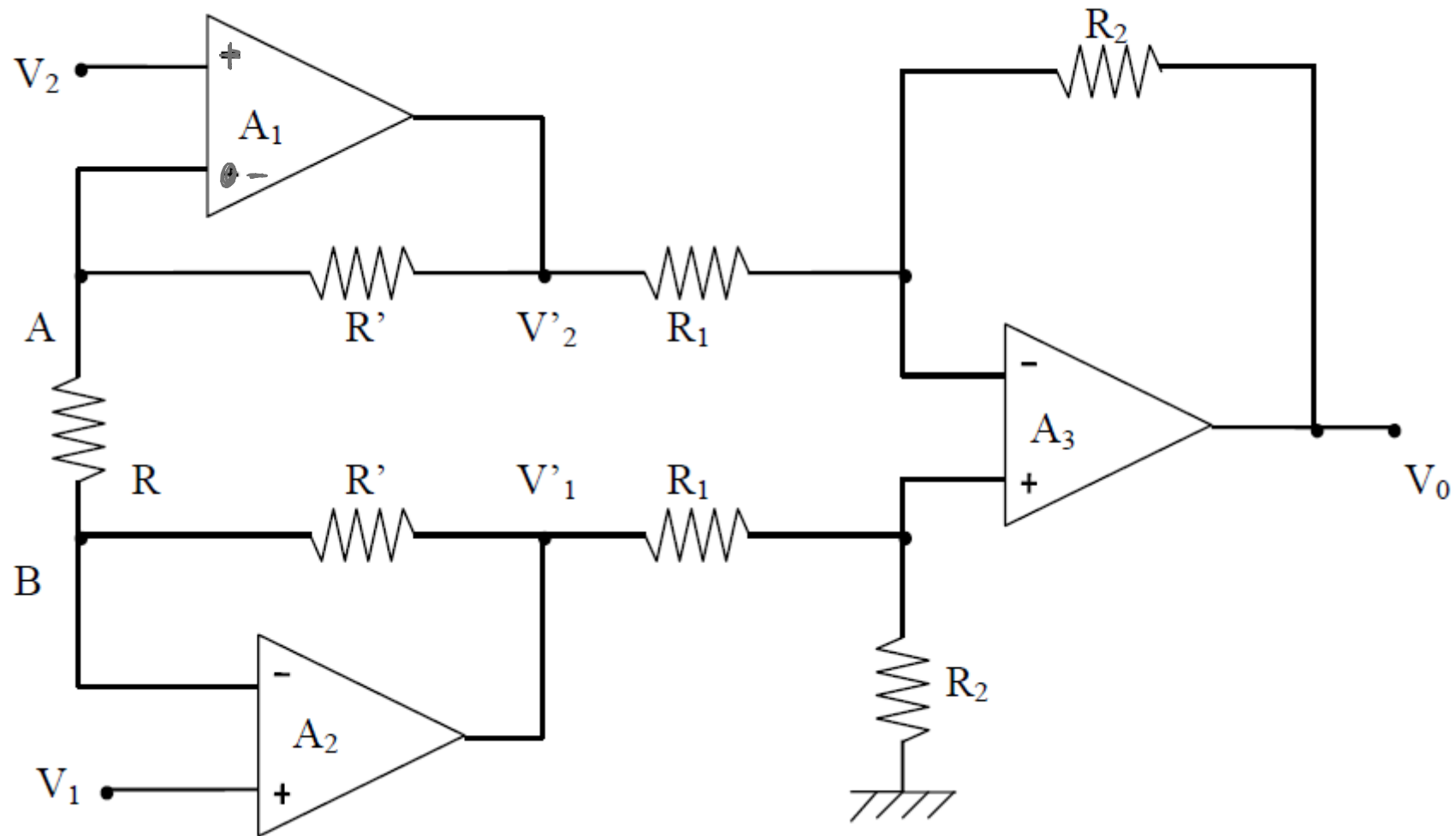



# EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

El amplificador de instrumentación (AI)  
y circuitos comparadores con AO's


# El Amplificador de Instrumentación (AI) ERRATA


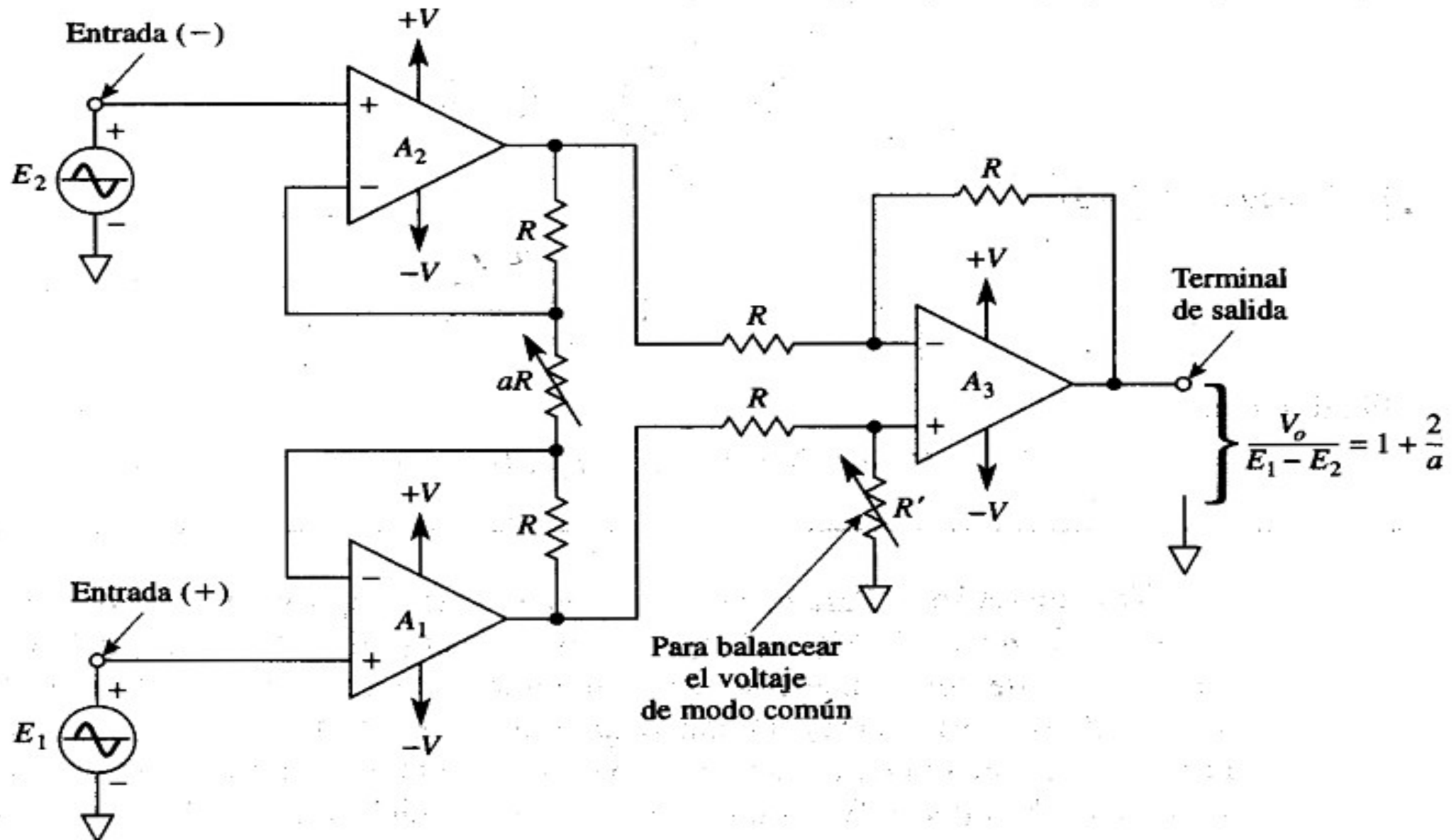
# El Amplificador de Instrumentación (AI)



# El AI – ANÁLISIS POR SUPERPOSICIÓN

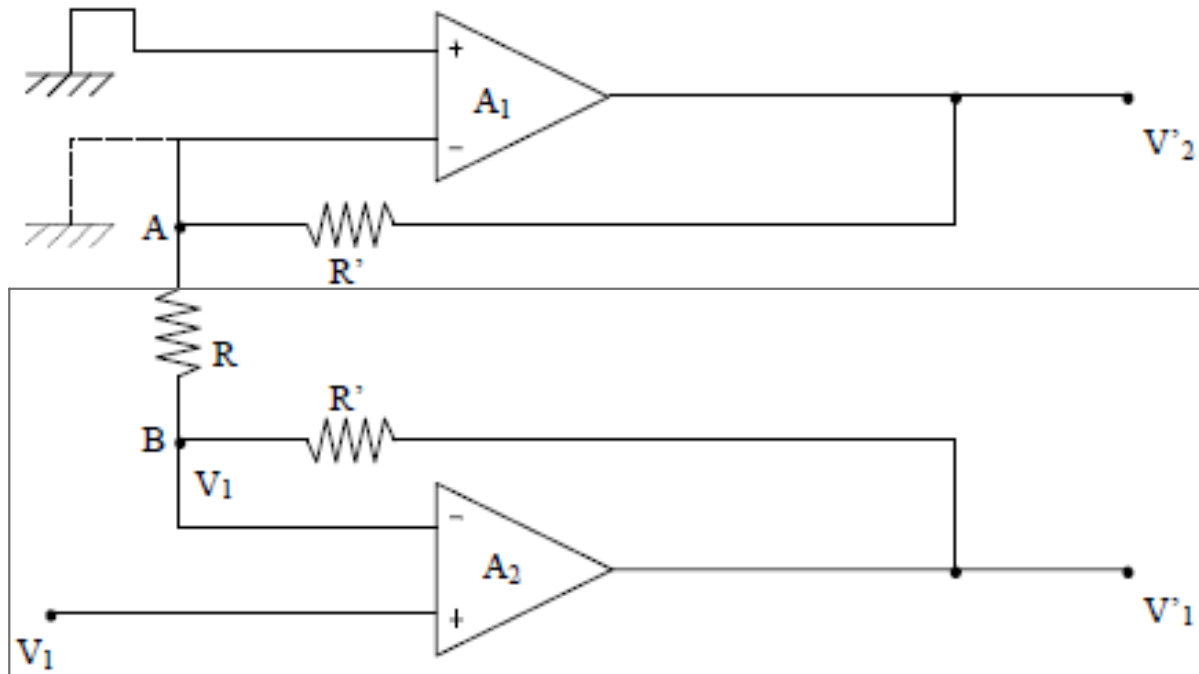

$$1 = i \quad \frac{0 - V_{L2}}{R} = \frac{V_{L2} - V_{S1}'}{R'}$$

$$-\frac{V_1}{R} = \frac{V_1}{R'} - \frac{V_{S1}'}{R}$$


$$\frac{V_1}{R} + \frac{V_1}{R'} = \frac{V_{S1}'}{R}$$

$$V_{L3} = V_{L2} = V_1 \quad V_{S1}' = V_1 \left( \frac{R'}{R} + 1 \right)$$

$$V_{S2}' = V_2 \left( 1 + \frac{R'}{R} \right)$$

$$V_{01} = \frac{R_2}{R_1} (V_1' - V_2') = \frac{R_2}{R_1} \left[ \left( \frac{R + R'}{R} \right) V_1 + \frac{R'}{R} V_1 \right] = \frac{R_2}{R_1} \left( \frac{R + 2R'}{R} \right) V_1$$
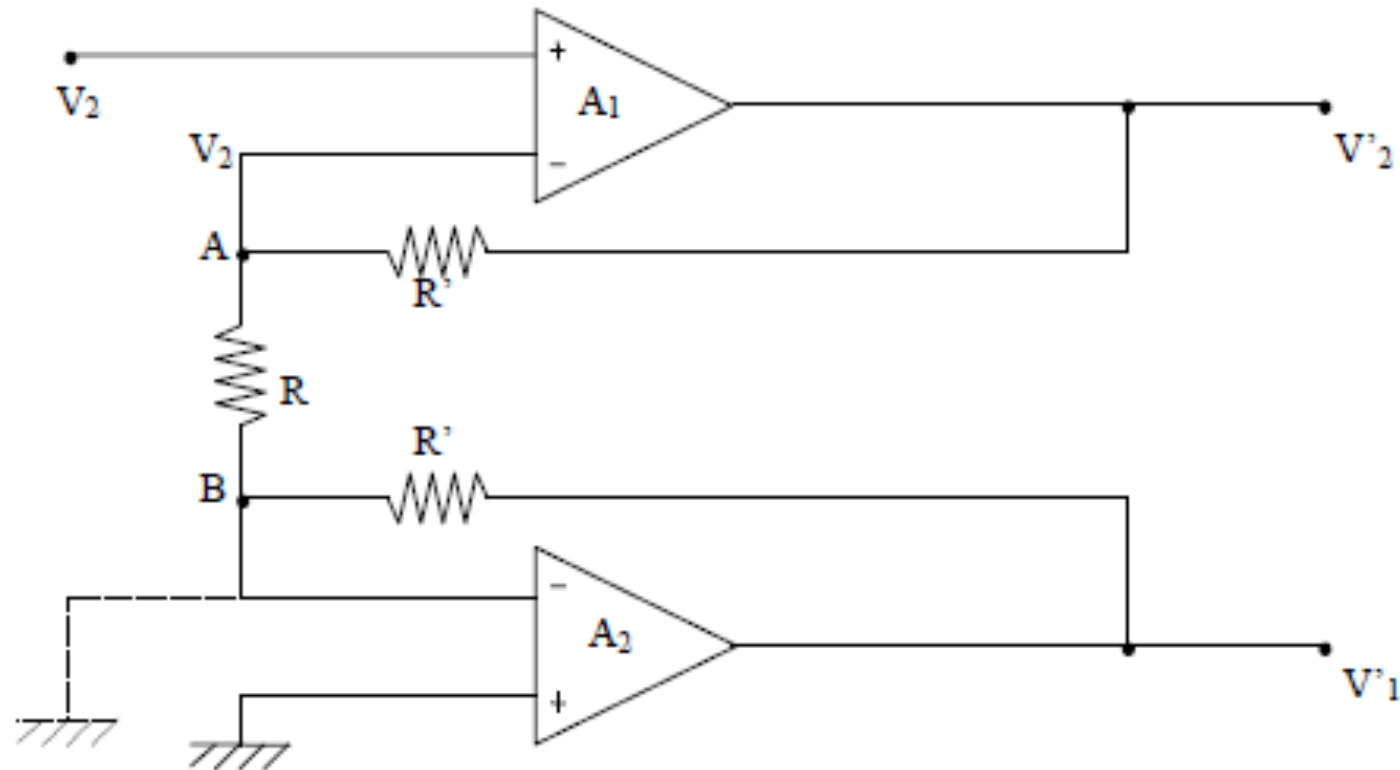
## El AI – ANÁLISIS POR SUPERPOSICIÓN (y 2)



$$V'_2 = [(R+R') / R] V_2 \text{ (A.O. no inversor } A_1)$$


$$V'_1 = -(R' / R) V_2 \text{ (A.O. inversor } A_2)$$

$$V_{o1} = \frac{R_2}{R_1} (V'_1 - V'_2) = \frac{R_2}{R_1} \left[ \left( -\frac{R'}{R} - \frac{R+R'}{R} \right) V_2 \right]$$

Sumando ambas salidas queda:

$$V_0 = V_{o1} + V_{o2} = (R_2 / R_1) [(R+2R') / R] (V_1 - V_2)$$

# Amplificador de instrumentación

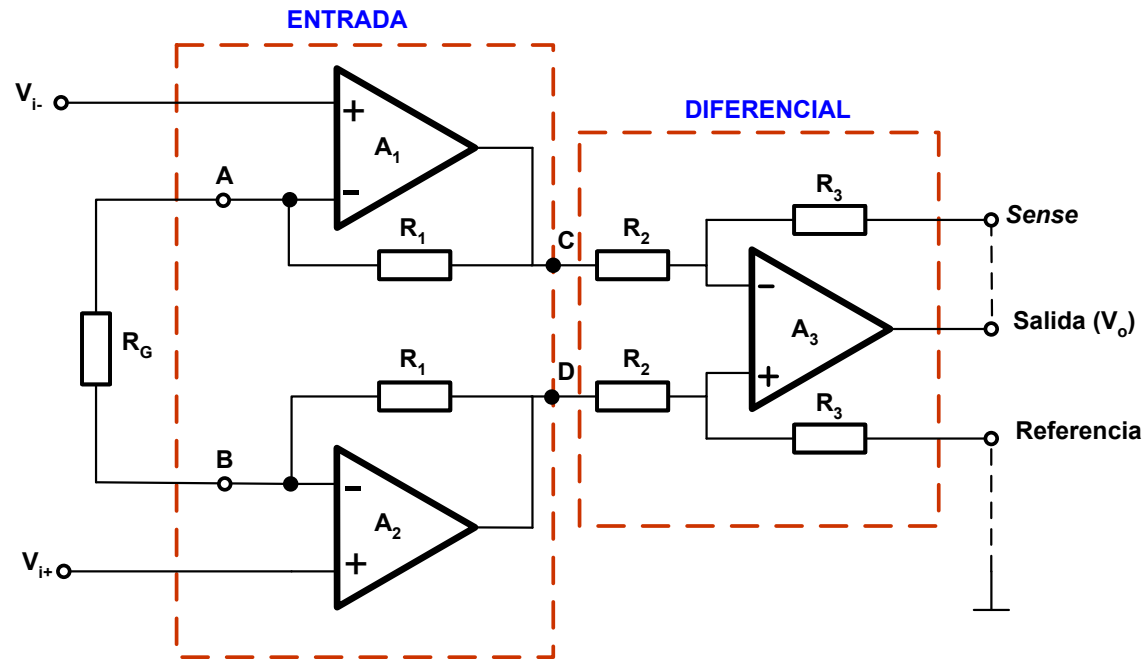

$$CHRR = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c}$$

$$\begin{cases} V_d = V_1 - V_2 \\ V_c = \frac{V_1 + V_2}{2} \end{cases}$$

$$V_s \approx \boxed{\frac{R''}{A_d}} V_d + \boxed{\frac{R''}{A_c}} V_c$$

$V_1 = 1V$	$V_d = 1$
$V_2 = 0V$	$V_c = 1$
$V_1 = 10$	$V_d = 1$
$V_2 = 1$	$V_c = 9$

$$v_o = \frac{R_3}{R_2} \cdot \left( 1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) (v_{i+} - v_{i-})$$

$$A_d = 1 + \frac{2R_1}{R_G}$$

## Amplificador diferencial.


$$v_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$


Si  $v_1 = v_2 = v_{ic}$

$$v_{oc} = \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3} - \frac{R_2}{R_1} \right) v_{ic}$$

Si  $R_2 = R_4$  y  $R_1 = R_3$


$$v_o = \frac{R_4}{R_3} (v_2 - v_1)$$

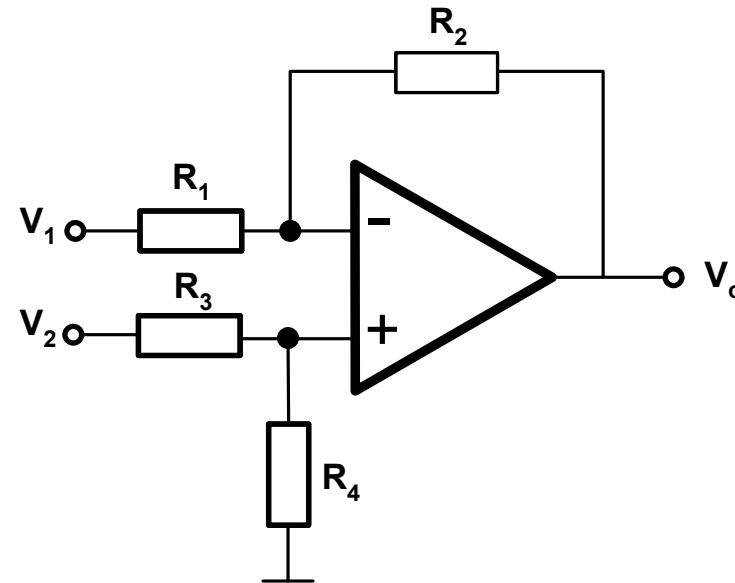

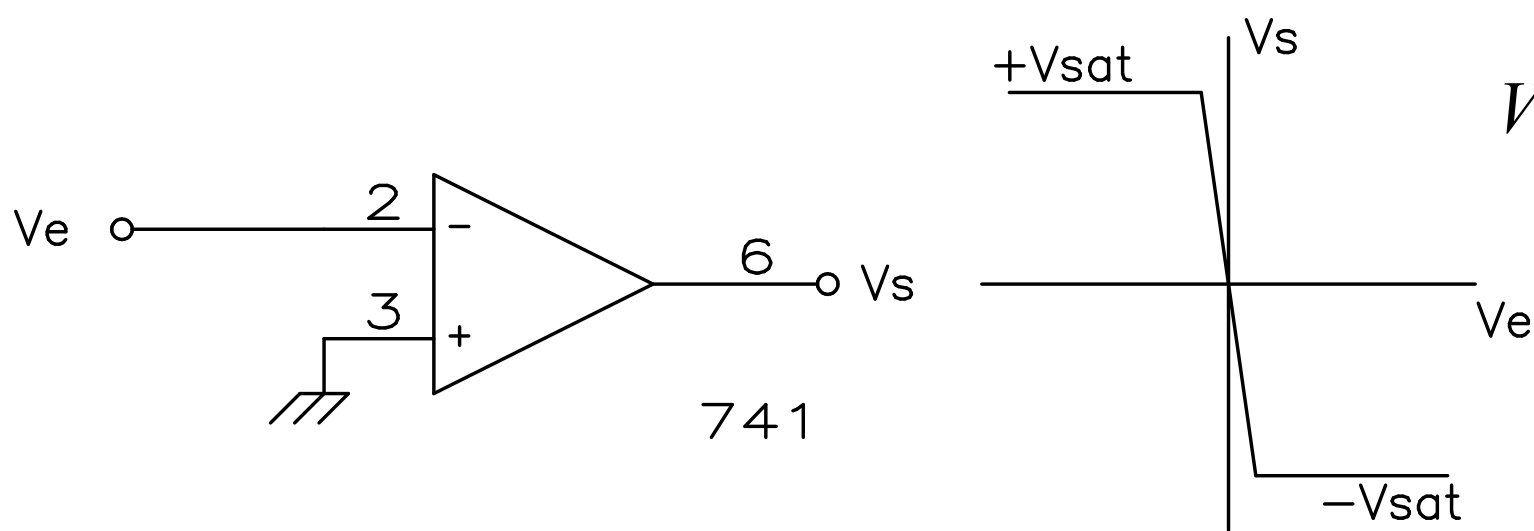

$$V_s = \begin{cases} +V_{sat}, & \text{cuando } V_e < 0 \\ -V_{sat}, & \text{cuando } V_e > 0 \end{cases}$$

**Comparador  
inversor.**

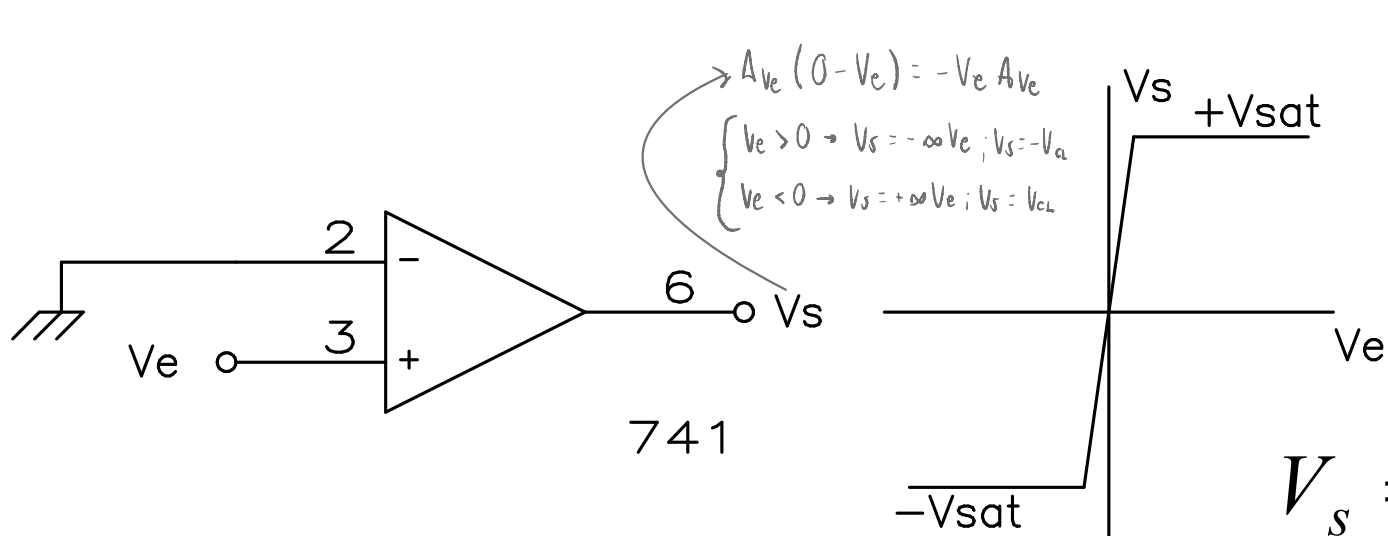



AO Ideal


$$\begin{aligned} R_e &= \infty \\ R_s &= 0 \\ A_{V_e} &= \infty \end{aligned}$$

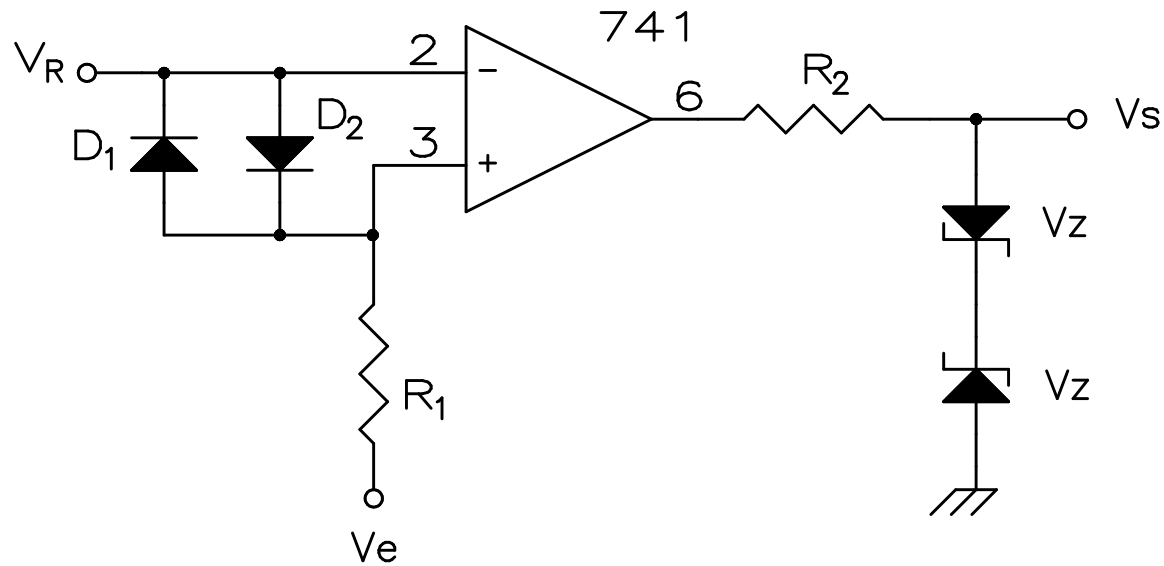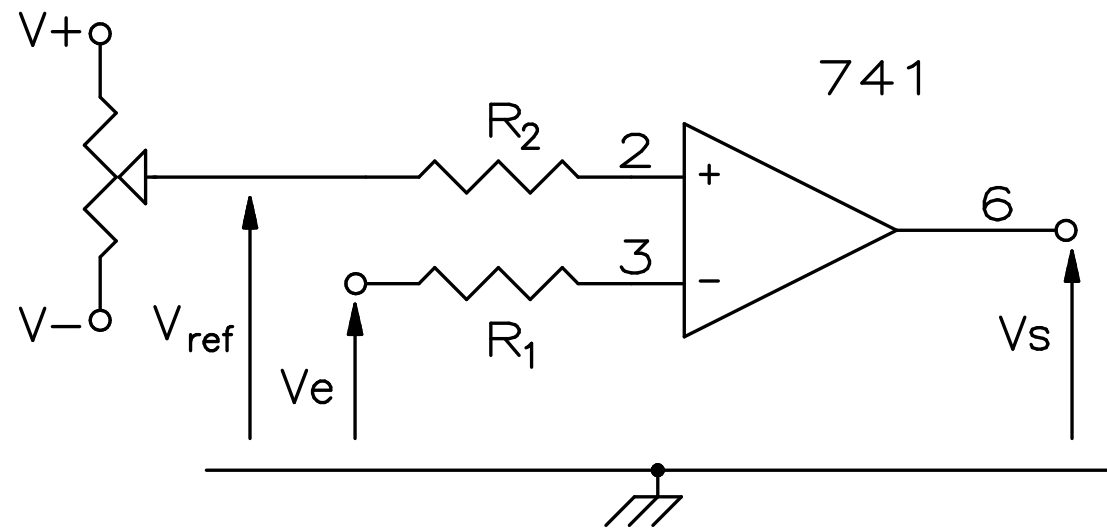**Comparador no inversor .**


$$V_s = \begin{cases} +V_{sat}, & \text{cuando } V_e > 0 \\ -V_{sat}, & \text{cuando } V_e < 0 \end{cases}$$





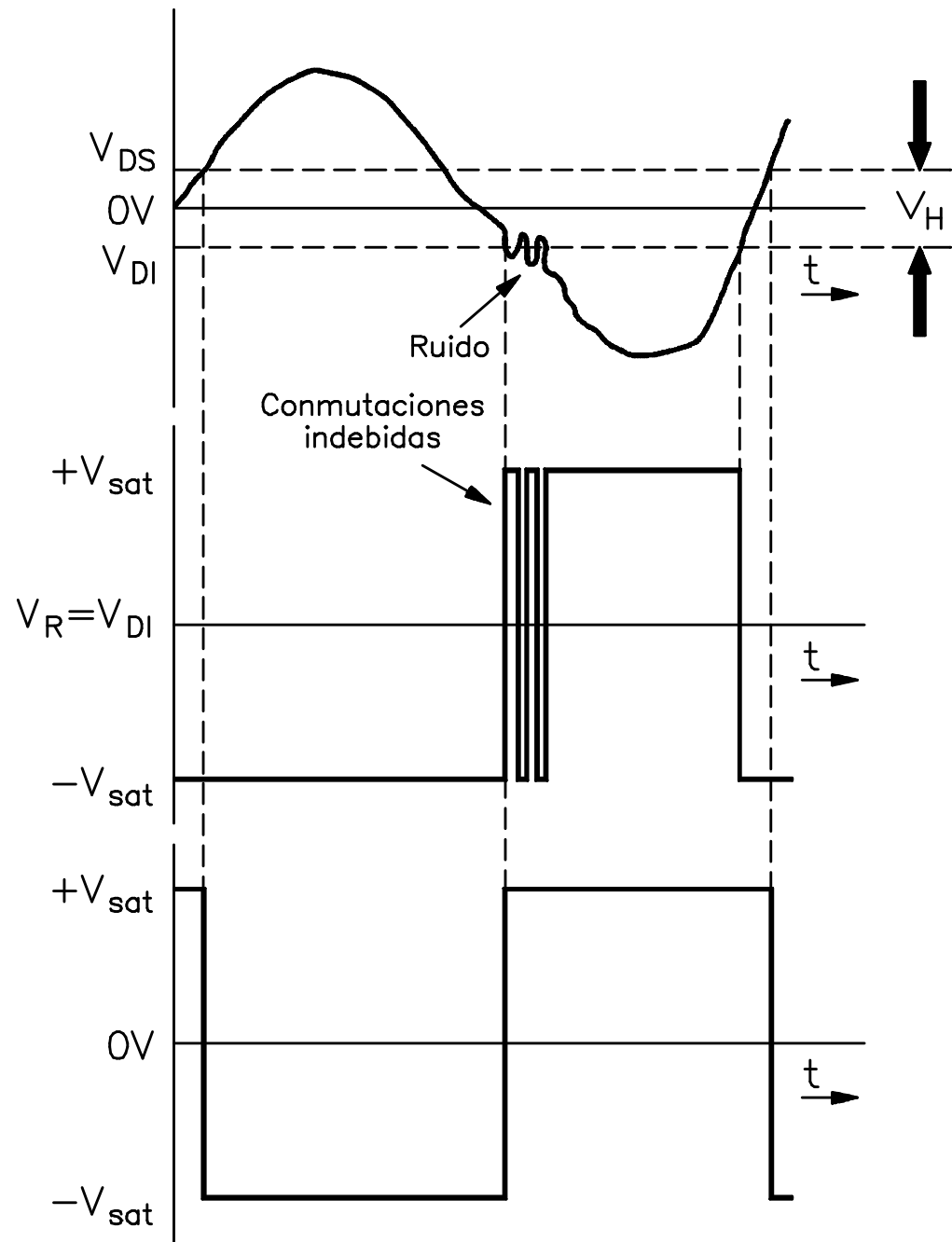

# Comparador de Schmitt (inversor)

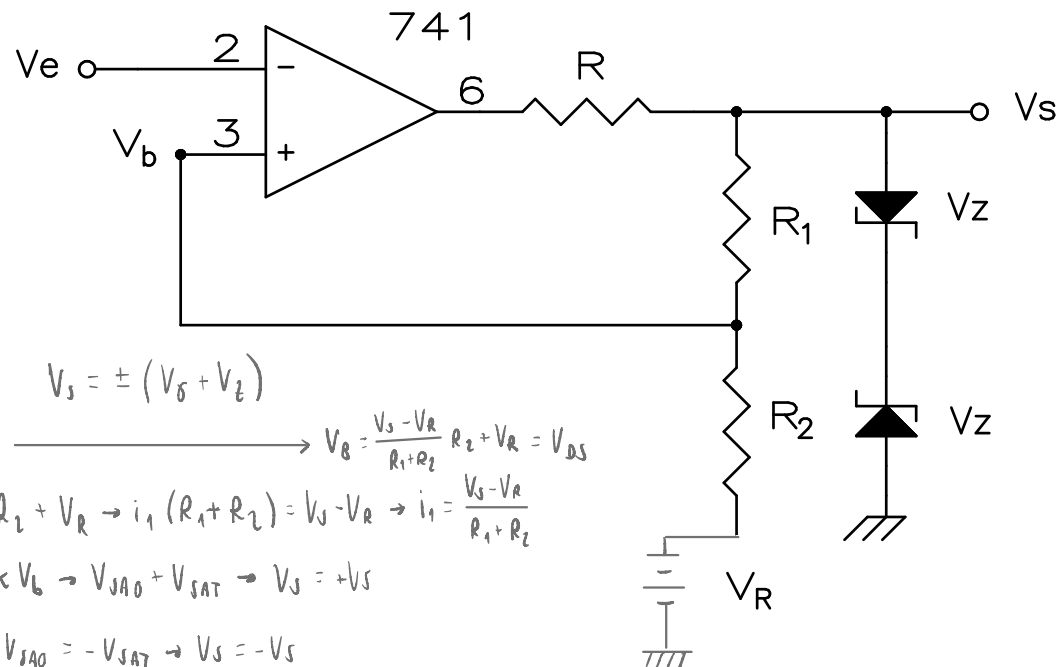

$$V_s = \pm (V_{DS} + V_Z)$$


$$V_1 = i_1 R_2 + V_R \rightarrow V_8 = \frac{V_s - V_R}{R_1 + R_2} R_2 + V_R = V_{DS}$$

$$1) V_s = i_1 R_1 + i_1 R_2 + V_R \rightarrow i_1 (R_1 + R_2) = V_s - V_R \rightarrow i_1 = \frac{V_s - V_R}{R_1 + R_2}$$


$$\text{Suponemos } V_e < V_b \rightarrow V_{SAO} = +V_{SAT} \rightarrow V_s = +V_s$$

$$2) \text{ Si } V_e > V_b \rightarrow V_{SAO} = -V_{SAT} \rightarrow V_s = -V_s$$
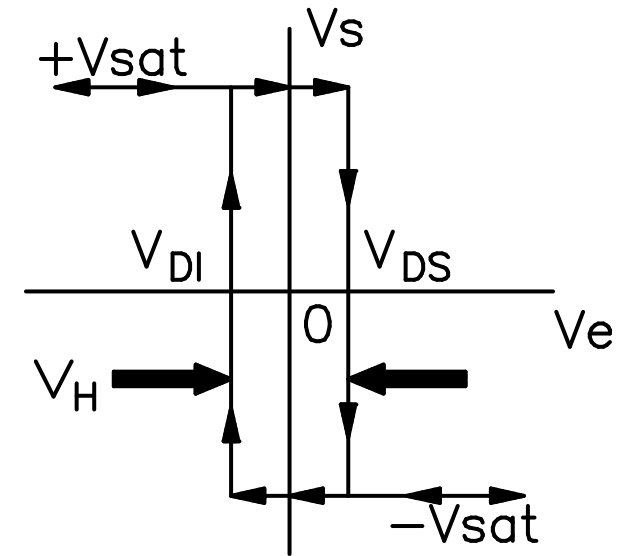
$$-V_s = i_1 R_1 + i_1 R_2 + V_R \rightarrow -V_s - V_R = i_1 (R_1 + R_2) \rightarrow i_1 = \frac{-V_s - V_R}{R_1 + R_2} \rightarrow V_8 = \frac{-V_s - V_R}{R_1 + R_2} R_2 + V_R = V_{DI}$$




# Comparador de Schmitt (inversor)

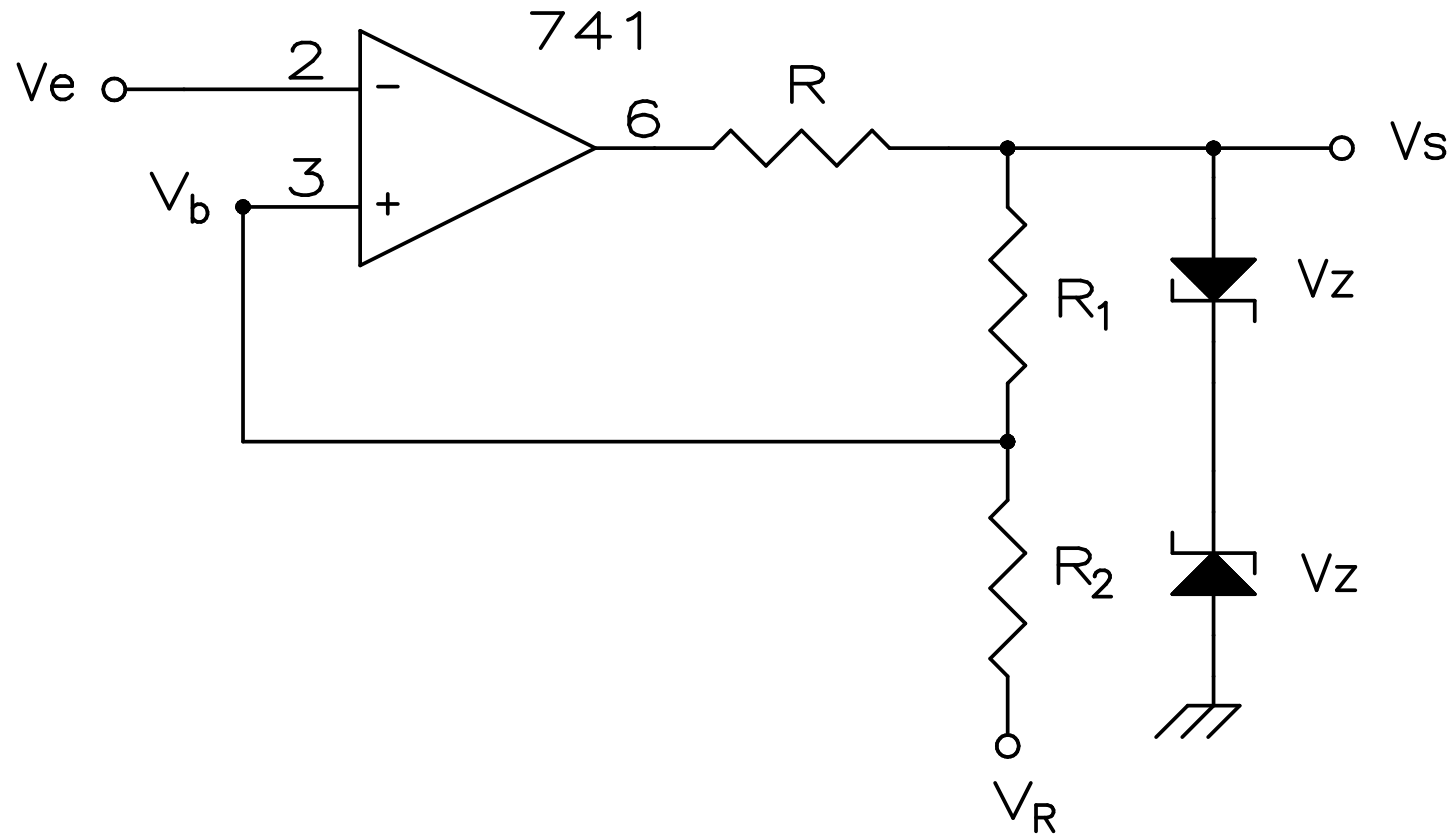

$$V_b = V_R + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_s - V_R) \equiv V_{DS}$$
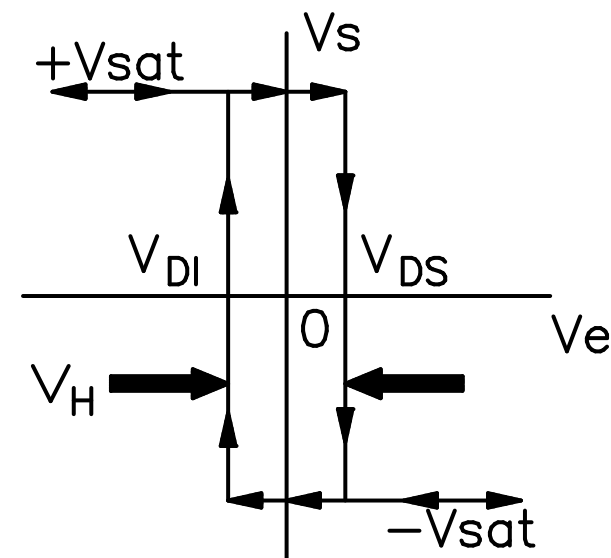
$$V_b = V_R - \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_s + V_R) \equiv V_{DI}$$



Fin tema 6